
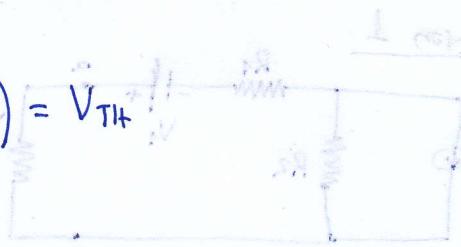


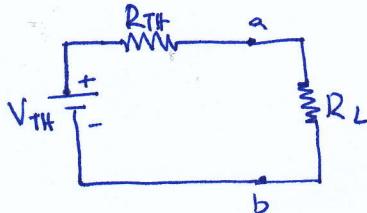


$$R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_{R_1} = V_b \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad V_{R_3} = V_b \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

NTK:  $V_{ab} + V_{R_1} - V_{R_3} = 0 \Rightarrow V_{ab} = V_b \left( \frac{R_2}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = V_{TH}$



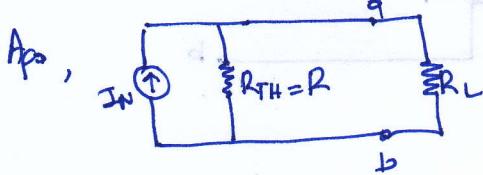2)  $V_{TH} = V_b \left( \frac{R}{2R} - \frac{R}{2R} \right) = 6$  uor  $R_{TH} = \frac{R^2}{2R} + \frac{R^2}{2R} = R$






$$V_{TH} = R_{TH} \cdot I_N \Rightarrow I_N = 0$$

3)  $V_{TH} = 20 \left( \frac{3}{3+4} - \frac{1}{1+2} \right) = 20 \left( \frac{3}{7} - \frac{1}{3} \right) = 20 \left( \frac{9}{21} - \frac{7}{21} \right) = \frac{40}{21} V$

$$R_{TH} = \frac{1 \cdot 2}{1+2} + \frac{3 \cdot 4}{3+4} = \frac{2}{3} + \frac{12}{7} = \frac{14}{21} + \frac{36}{21} = \frac{50}{21} \Omega$$

Apo,  $V_{ab} = V_{TH} \cdot \frac{R_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{40}{21} \cdot \frac{\frac{50}{21}}{\frac{50}{21} + 10} = \frac{40}{21} \cdot \frac{\frac{50}{21}}{\frac{260}{21}} = \frac{2000}{260 \cdot 21} = \frac{200}{26 \cdot 21} = \frac{100}{13 \cdot 21} \approx 0,36 V$

### Άσκηση 3

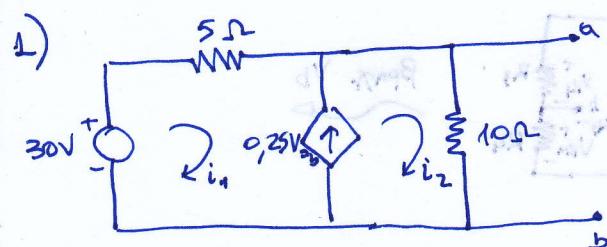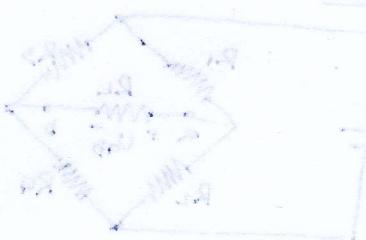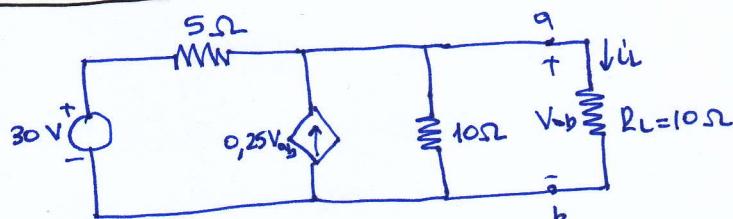

NTK:  $-30 + 5i_1 + V_{ab} = 0$

N.z.ΣL:  $10i_2 = V_{ab}$   
 $i_2 - i_1 = 0,25V_{ab}$


$$\Rightarrow -30 + 5i_2 - 1,25V_{ab} + V_{ab} = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$10i_2 = V_{ab}$$


$$\Rightarrow -30 + \frac{V_{ab}}{2} - 0,25V_{ab} = 0 \Rightarrow V_{ab} = 120V$$

Apo  $V_{TH} = 120V$

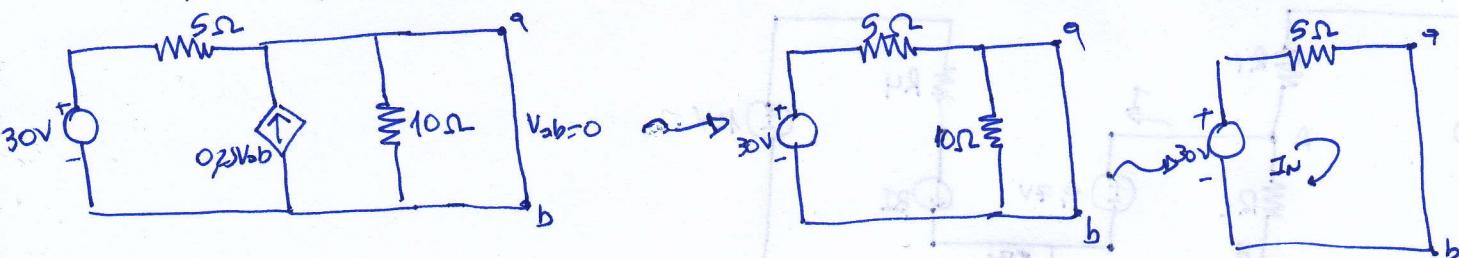Го ви ще искате  $R_{TH}$ , възможностите са a, b:



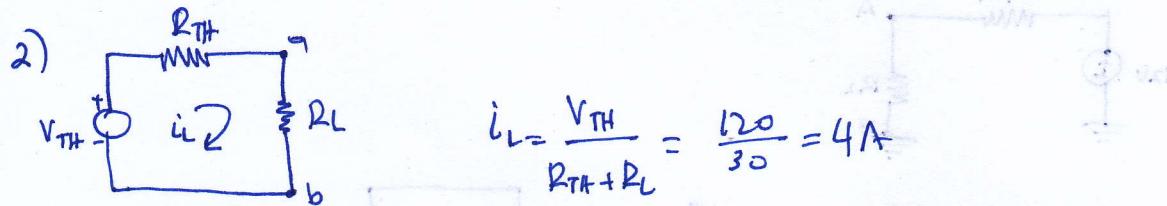
$$I_N = \frac{30}{5} = 6A \Rightarrow R_{TH} = R_N = \frac{V_{ab}}{I_N} = \frac{120}{6} = 20\Omega$$



#### Задача 4

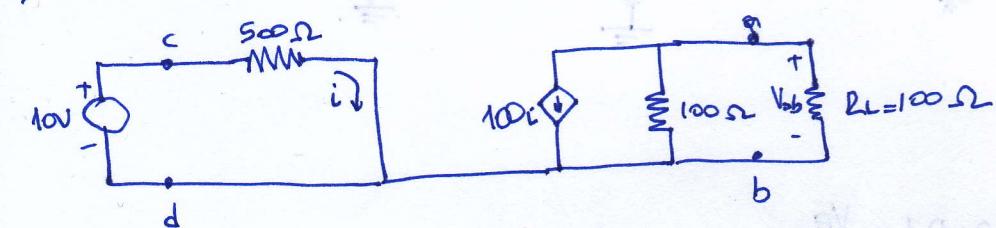
1)  $k=0 \Rightarrow V_{ab}=0$  възможности




$$NTK: -10 + 500i = 0 \Rightarrow i = \frac{10}{500} = 0,02 A$$

$$\text{Ако, } 100i = 2A \Rightarrow V_{ab} = -2 \cdot 100 = -200V = V_{TH}$$
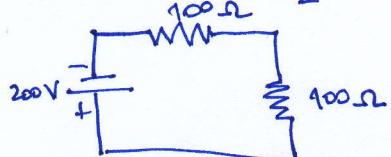
$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{-2} = 100\Omega$$



2)  $k=0,1$

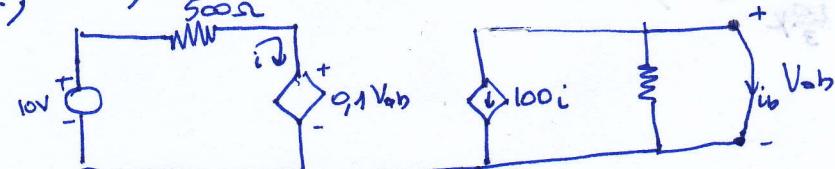


Възможността за възпа a, b,  $V_{ab}=0$ . Ако,  $0,1V_{ab}=0$ .

Ето че  $i_b = -2A$  (или (1.) форм.)


$$NTK: -10 + 500i + 0,1V_{ab} = 0 \Rightarrow i = \frac{-10 - 0,1V_{ab}}{500}$$

# Aufgabe 5

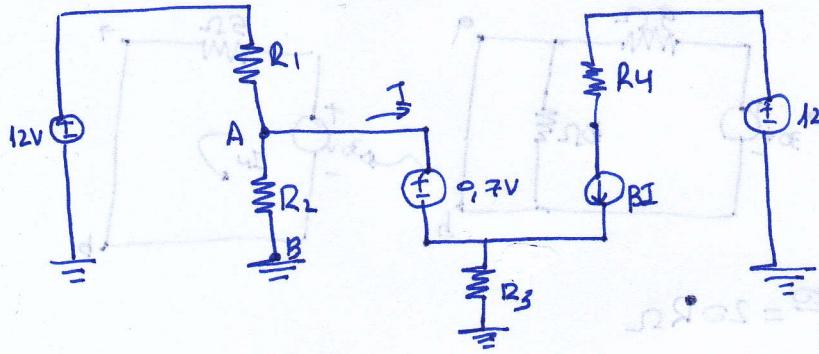


ide an unterschiedl. Hf. auf der mit

Thevenin an A,B:

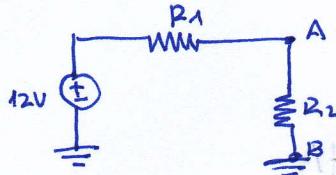

$$V_{th} = 12V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4V$$
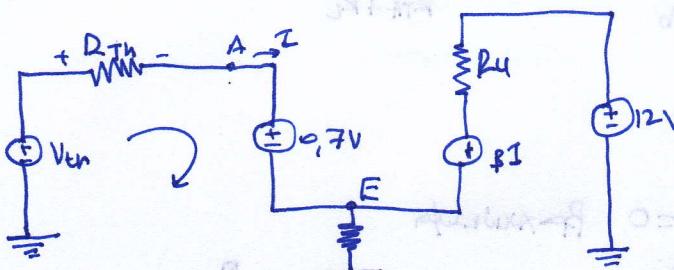
$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{20}{3} \Omega$$



$$V_4 = -B \cdot I \cdot R_4 \quad (1)$$

$$\text{NPK (E)}: I + \beta I = \frac{V_E}{R_3} \Rightarrow (\beta + 1)I = \frac{V_E}{R_3}$$

$$\text{NTK}: V_{th} - I \cdot R_{th} - 0,7V = V_E \quad (2)$$

$$V_E = I(\beta + 1)R_3$$

$$\text{H (3)}: V_{th} - I \cdot R_{th} - 0,7 = I(\beta + 1)R_3$$

$$\Leftrightarrow I[(\beta + 1)R_3 + R_{th}] = V_{th} - 0,7$$

$$\Leftrightarrow I = \frac{V_{th} - 0,7}{(\beta + 1)R_3 + R_{th}} = \frac{4V - 0,7V}{51 \cdot 1k + \frac{20}{3} \Omega} = 0,0572mA$$


$$(1): V_4 = -\beta I R_4 = -5,72V$$

Aufgabe 5 mit BJT und DC-Aufgaben nur v. techn. Inf. zu lösen.


Überprüfen Sie die Lösung für die Transistorparameter.

$$\frac{0,0572 \cdot 10^3 \cdot 10^3}{20} < 0 = 0,0572 \cdot 10^3 \cdot 10^3 - 0,7V$$

### Aanleg 6


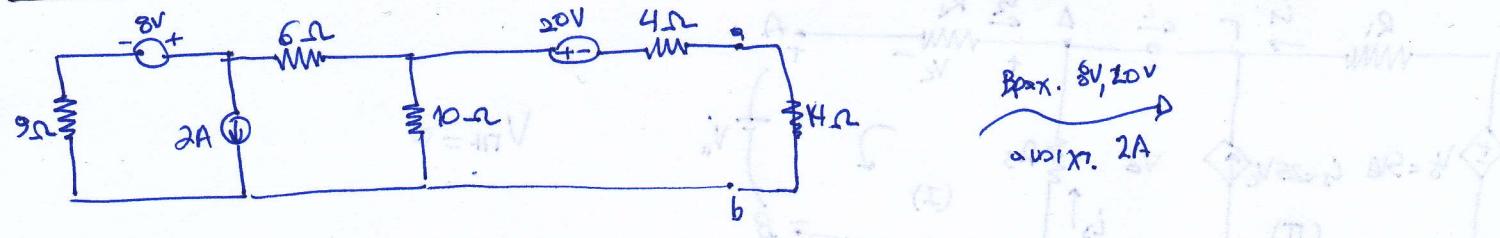


Bspw. 8V, 20V  
aus 1x 2A


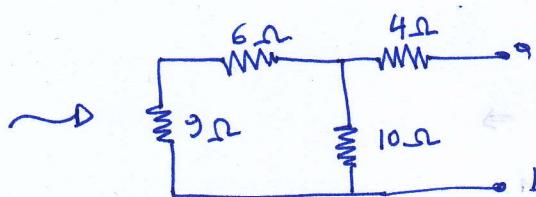


$$R_{TH} = (15/10) + 4 = 10\Omega$$

### Aanleg 7


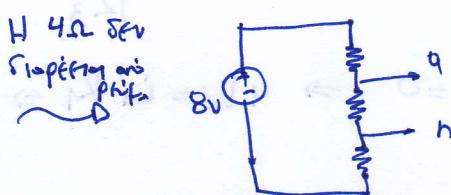
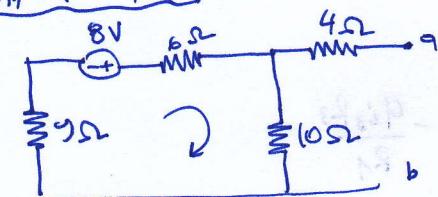

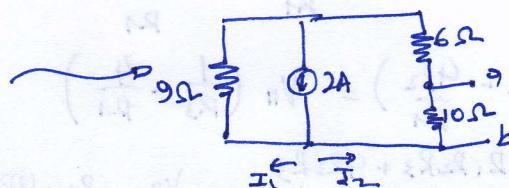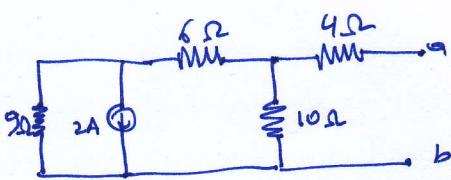
$$V_{ab} = V_a - V_b = 8 \cdot \frac{10+4}{10+9+6} = 8 \cdot \frac{9}{25} = \frac{10}{25} \cdot 8 = 3,2V$$




$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= 2 \\ 9I_1 &= 16I_2 \\ I_1 &= \frac{16}{9}I_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \frac{16}{9}I_2 + \frac{9}{9}I_2 = 2 \Rightarrow \frac{25}{9}I_2 = 2 \Rightarrow I_2 = \frac{18}{25}A$$

$$V_{ab} = -\frac{180}{25} = -7,2V$$

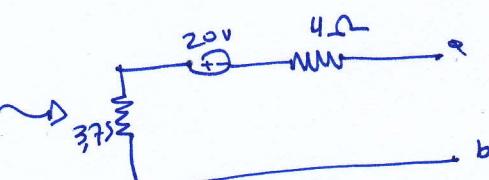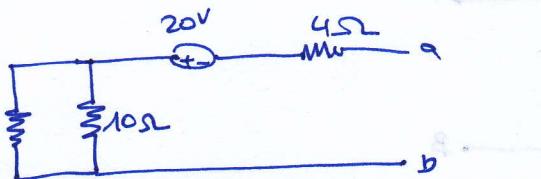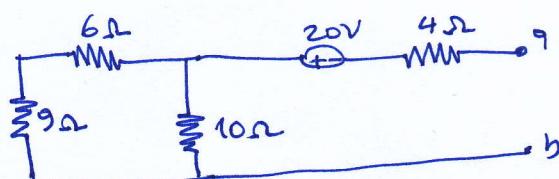


Aanleg 7 für Spannungen und Ströme:  $V_{ab} = -20V$

$$V_{ab} = V_{TH} = -24V$$

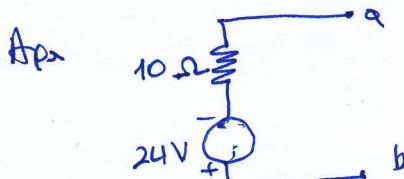

# Aufgabe 7

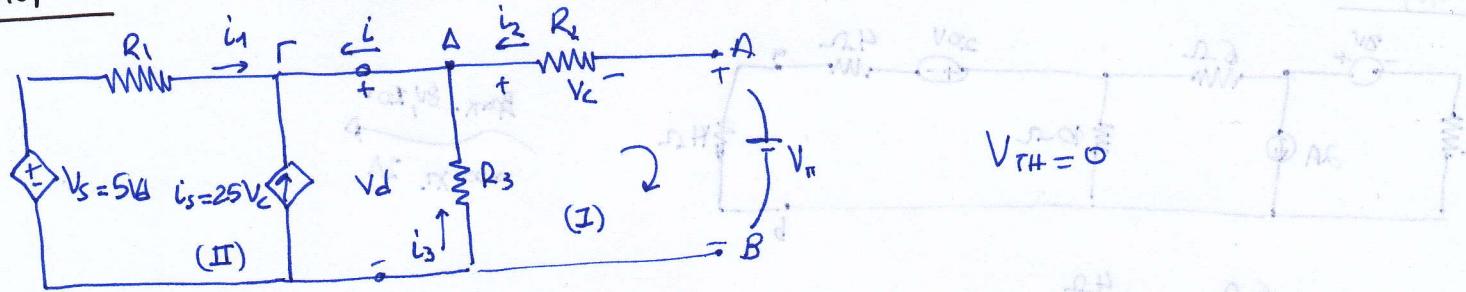

NPK  $\Gamma: i_1 + i + 25V_c = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} i_2 = -i_3 - 25V_c - i_1 \\ i_2 = -i_3 - 25 \cdot i_2 R_2 - i_1 \end{array} \right. \Rightarrow i_2 = -i_3 - 25V_c - i_1 \Rightarrow$

NTK (I):  $V_H + i_3 R_3 + V_C = 0 \rightarrow i_3 = -\frac{i_2 R_2 + V_H}{R_3}$   
 $V_C = -i_2 R_2$

NTL (II):  $-5V_d + i_1 R_1 + V_d = 0 \rightarrow 4V_d = i_1 R_1 \Rightarrow i_1 = -\frac{4i_3 R_3}{R_1}$


Apa,  $i_2 = \frac{V_H + i_2 R_2}{R_3} + 25i_2 R_2 = \frac{4R_3}{R_1} \cdot \frac{C_2 R_2 + V_H}{R_3}$

$$i_2 = \frac{V_H}{R_3} + i_2 \frac{R_2}{R_3} + 25R_2 i_2 - \frac{4R_2}{R_1} i_2 - \frac{4V_H}{R_1}$$

$$\Rightarrow i_2 \left( 1 - \frac{R_2}{R_3} - 25R_2 + \frac{4R_2}{R_1} \right) = V_H \left( \frac{1}{R_3} - \frac{4}{R_1} \right)$$

$$\Rightarrow i_2 \frac{R_3 R_1 - R_2 R_1 - 25R_2 R_3 + 4R_2 R_1}{R_1 R_3} = V_H \frac{R_1 - 4R_3}{R_1 R_3}$$


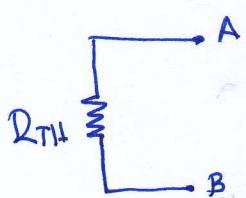
$$\Rightarrow i_2 = V_H \frac{(R_1 - 4R_3)}{R_1 R_3} \frac{R_3 R_1 - R_2 R_1 - 25R_2 R_3 + 4R_2 R_1}{R_3 R_1 - R_2 R_1 - 25R_2 R_3 + 4R_2 R_1} = R_{TH}$$



$V_{PS} = 25V$ , analog zu Analogie mit Widerstand

$$V_{PS} = R_{TH} I = dV$$



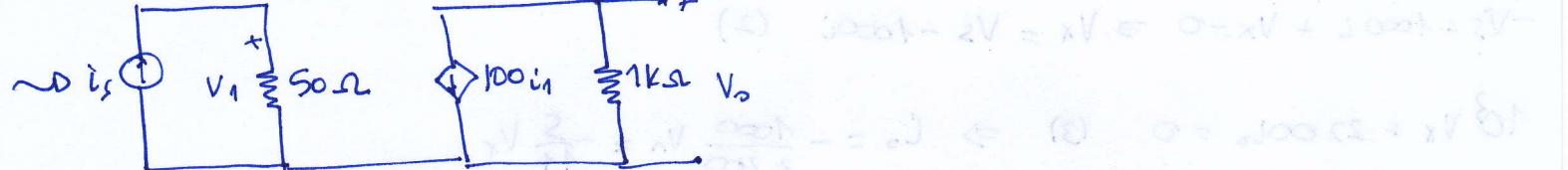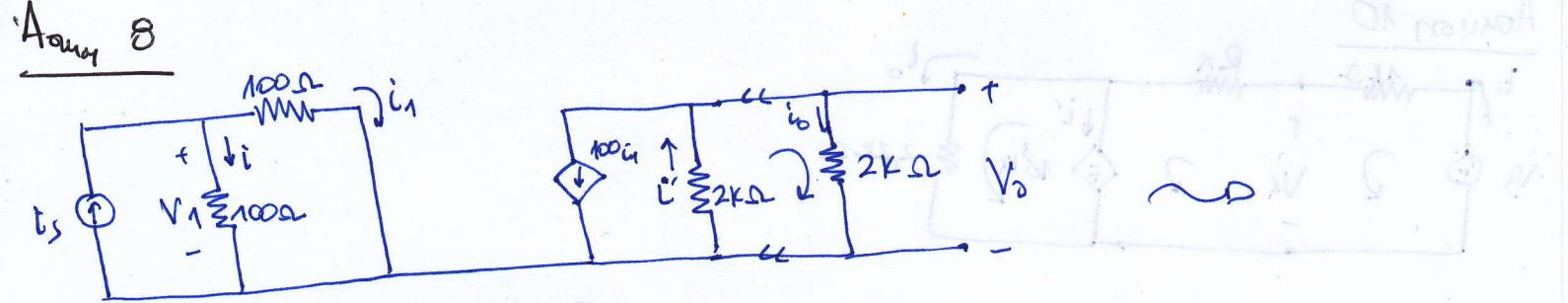

$$V_1 = i_s \cdot 50$$


$$V_o = -100i_1 \cdot 1k \quad \left\{ \Rightarrow \frac{V_o}{V_1} = -\frac{100 \cdot 1000 i_1}{50 i_s} = -2000 \frac{i_1}{i_s} = -1000 \right.$$

$$i_s = i_1 + i' = \frac{V_1}{100} + \frac{V_1}{100} = 2i_1$$

$$i' = i_0 + 100i_1 \Rightarrow i' = i_0 + 50i_s$$

$$\text{NTK: } i_0 \cdot 2k + 2k \cdot i' = 0 \Rightarrow i_0 = -i' \quad \left\{ \Rightarrow i_0 = -25i_s \Rightarrow \frac{V_o}{V_1} = -25 \right.$$

Aufgabe 9

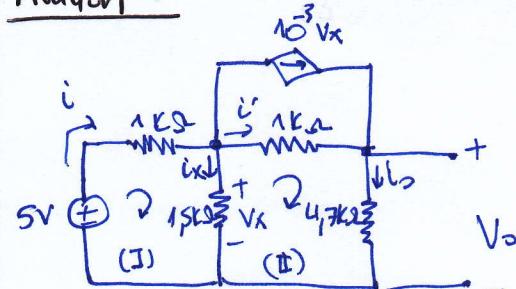

$$\begin{aligned} i &= i_x + i' + 10^{-3}V_x \\ i' + 10^{-3}V_x &= i_0 \Rightarrow i' = i_0 - 10^{-3}V_x \\ \Rightarrow i &= i_x + i_0 \quad (\star) \end{aligned}$$


$$\text{NTK (I): } -5 + 1000i + 1500i_x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 5 = 2500i_x + 1000i_0$$

$$\text{NTK (II): } -V_x + i' \cdot 1000 + 4700i_0 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -V_x - V_x + i_0 \cdot 1000 + 4700i_0 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 = 500i_x + 200i_0 \\ 2V_x = 5700i_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = 500i_x + 200i_0 \\ 3000i_x = 5700i_0 \end{cases} \Rightarrow 1 = 500 \cdot \frac{57}{30} i_0 + 200i_0$$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{1}{1150} \Rightarrow V_o = \frac{4700}{1150} = 4,086 \text{ V}$$

### Aufgabe 10

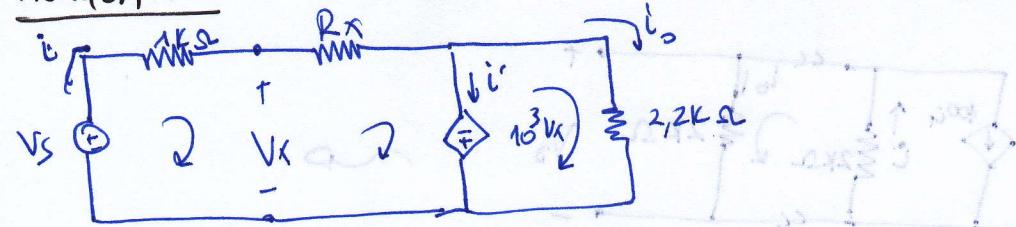

$$-V_x + R_x \cdot i - 10^3 V_x = 0 \Rightarrow R_x \cdot i = 1001 V_x \Rightarrow V_x = \frac{R_x \cdot i}{1001} \quad (1)$$

$$-V_s + 1000 i + V_x = 0 \Rightarrow V_x = V_s - 1000 i \quad (2)$$


$$10^3 V_x + 2200 i_o = 0 \quad (3) \Rightarrow i_o = -\frac{1000}{2200} V_x = -\frac{5}{11} V_x$$

$$i_o = -\frac{5}{11} V_x, \quad V_s = \frac{R_x \cdot i}{1001} + 1000 i$$

$$\frac{i_o}{V_s} = \frac{-\frac{5}{11} R_x \cdot \frac{i}{1001}}{\left(\frac{R_x}{1001} + 1000\right)i} = -\frac{\frac{5}{11} \cdot R_x}{R_x + 10^3 \cdot 1001} \Rightarrow -\frac{5}{22} = \frac{-5 R_x}{11 R_x + 10^3 \cdot 11 \cdot 1001} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{11 R_x + 10^3 \cdot 11 \cdot 1001}{22} = R_x \Rightarrow R_x + 10^3 \cdot 1001 = 2 R_x \Rightarrow R_x = 1001 \text{ k}\Omega$$


### Aufgabe 11

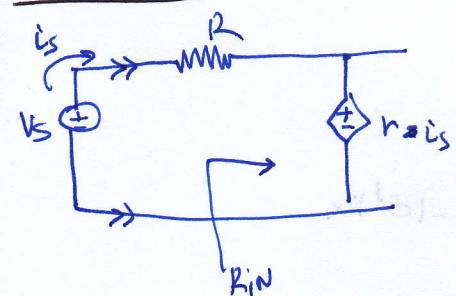

$$\text{NTK: } -V_s + R i_s + r i_o = 0 \Rightarrow \frac{V_s}{i_s} = R + r$$

$$\text{Ortigf, } R_{in} = R + r$$

### Aufgabe 12

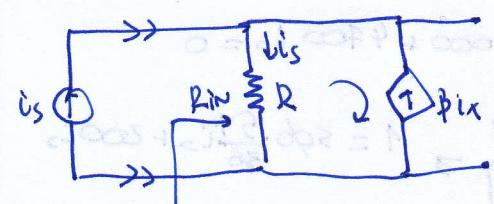



$$\text{NPK: } i_s = i_x - \beta i_x = (1-\beta) i_x$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{i_s}{1-\beta}$$


$$V_s = i_x \cdot R \Rightarrow \frac{V_s}{i_s} = \frac{R \cdot i_x}{(1-\beta) i_x} = \frac{R}{1-\beta} = R_{in}$$

$$V_{AEG} = \frac{U_{OPB}}{U_{OPA}} = 10$$

### Aufgabe 13

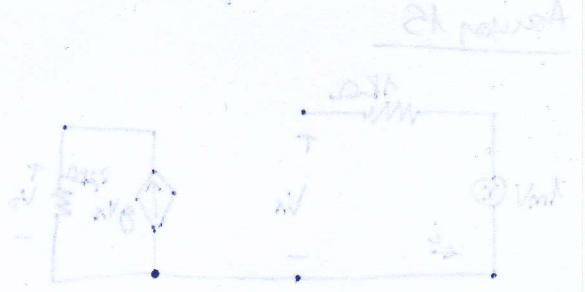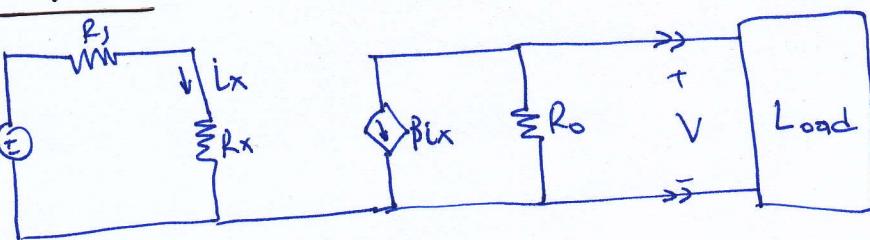
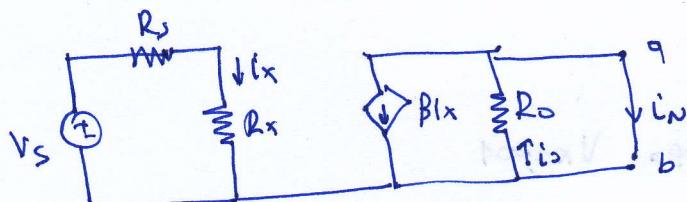
$$-V_s + i_x(R_x + R_s) = 0 \Rightarrow i_x = \frac{V_s}{R_s + R_x}$$



$$B_i_x + i_N = i_o \quad \text{and} \quad V_{ab} = i_o \cdot R_o$$


From  $V_{ab} = 0 \Rightarrow i_o \cdot R_o = 0 \Rightarrow i_o = 0$

$$B i_x = -i_N \Rightarrow i_N = -\frac{B V_s}{R_s + R_x}$$


$$\text{Ausgl. } a, b: \quad V_{ab} = -B i_x \cdot R_o = -\frac{B V_s \cdot R_o}{R_s + R_x}$$

$$R_N = \frac{V_{ab}}{i_N} = +R_o$$

Aus,

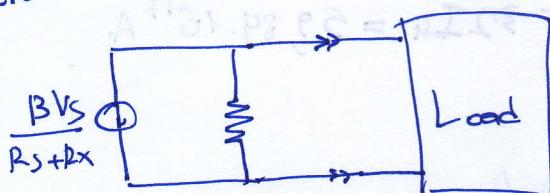

### Aufgabe 14

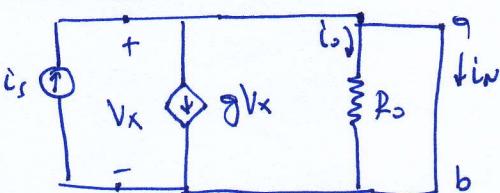

$$i_N + g V_x + i_o = i_s$$

$$V_{ab} = 0 \Rightarrow i_o R_o = 0 \Rightarrow i_o = 0 \Rightarrow V_x = 0$$

$$\text{Aus, } i_N = i_s$$

$$\text{Ausgl. } a, b: \quad V_{ab} = i_o R_o = R_o (i_s - g V_x)$$

$$\rightarrow V_{ab} = R_o (i_s - g V_{ab})$$


$$V_{ab} = \frac{R_o \cdot i_s}{g R_o + 1}$$

$$i_o + g V_x = i_s$$


$$V_x = i_o R_o = V_{ab}$$

$$R_{TH} = \frac{V_{ab}}{i_N} = \frac{R_o}{g R_o + 1}$$

oder,

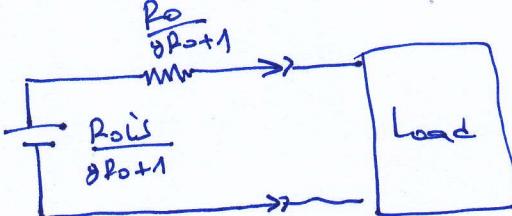

### Aufgabe 15

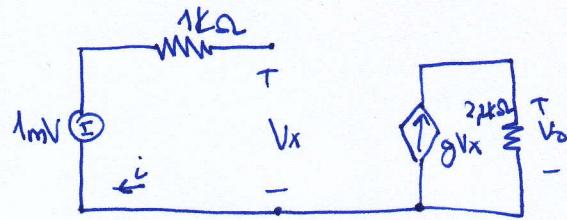

$$V_o = gVx \cdot 2200 \stackrel{V_o=10}{\Rightarrow} g = \frac{1}{220Vx}$$

$$-0,01 + 1000i + Vx = 0$$

$$Vx = 0,001 - 1000i \quad \text{dann } i=0 \text{ bzw. } 0.001 \text{ A. } A_p = 1 \quad Vx = 0,01$$

$$A_p = g = \frac{1}{0,22} \approx 4,54 \text{ n}^{-1}$$

### Aufgabe 16

$$i_1 = I_{S1} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow I_{S1} \cdot e^{30} = 200 \cdot 10^6 \Rightarrow I_{S1} = 1,87 \cdot 10^{17} \text{ A}$$

$$\frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \frac{32 A_e q D_n n_{p0}/W}{A_e q D_n n_{p0}/W} = 32 \Rightarrow I_{S2} = 32 I_{S1} = 59,84 \cdot 10^{17} \text{ A}$$

$$i_{C2} = I_{S2} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) = I_{S2} \cdot e^{30} = 6,4 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_T \cdot \ln\left(\frac{i_{C2}}{I_{S2}}\right) \Rightarrow V_{BE} = 28,14 \text{ V}$$

### Aufgabe 17

$$\frac{i_{C1}}{i_{C2}} = 1 = \frac{I_{S1} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)}{I_{S2} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)} = 25 \cdot 10^4 \exp(V_{BE1} - V_{BE2})$$

$$A_{E1} = 25 \cdot 10^4 A_{E2}$$

$$\Rightarrow V_{BE1} - V_{BE2} = 12,43 \text{ V}$$




### Aufgabe 18

$$i_C = 1 \text{ mA}, V_{BE} = 0,7 \text{ V}, i_B = 10 \mu\text{A}, i_G = 1,01 \text{ mA}$$

$$V_{DD} = 2 - 0,67 = 3,3 \text{ V}$$

$$V_C = 3 \text{ V}$$

a)

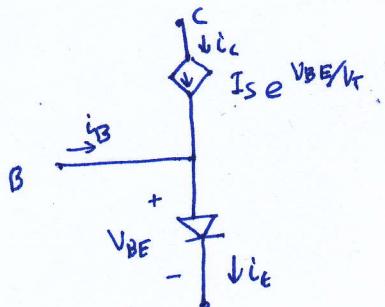

$$A_{mP} = \frac{V_T}{V_{BE}}$$


$$I_S = 10^{-15}$$

$$\beta_P = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\beta = 100$$


$$A_{mP} = \frac{V_T}{V_{BE}} = 25 \text{ mV}$$

b)

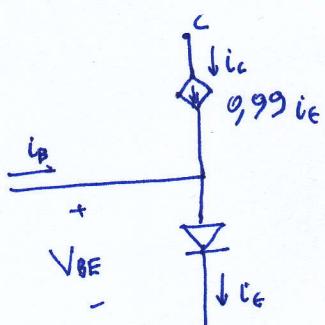


$$\frac{i_C}{i_E} = \alpha = \frac{1 \text{ mA}}{1,01 \text{ mA}} = 0,99$$

c)

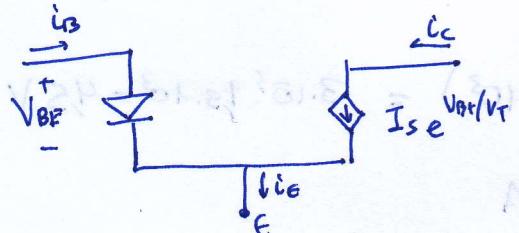


$$\frac{\beta}{\beta + 1} = 0,99 \Rightarrow \beta = 100$$

d)

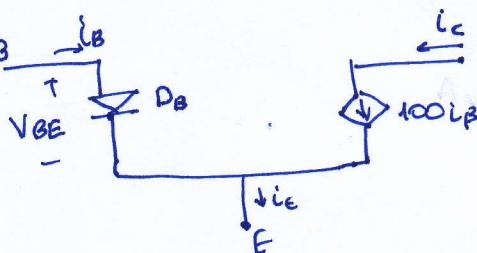

### Aufgabe 19

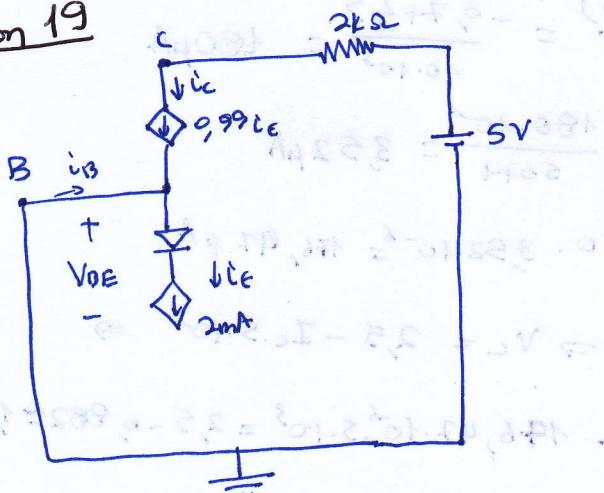

$$I_E = 2 \text{ mA}$$

$$I_C = 0,99 \cdot 2 \text{ mA} = 1,98 \text{ mA}$$

$$I_C + I_B = I_E \Rightarrow I_B = 0,02 \text{ mA}$$

$$5 - V_C = 2000 \cdot I_C \Rightarrow V_C = 1,04 \text{ V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = -V_E \Rightarrow V_E = -V_{BE}$$

$$I_C = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow V_{BE} = V_T \ln \frac{I_C}{I_s} = 0,67$$

$$A_{mP} \quad V_E = -0,67 \text{ V}$$

## Ausson 20

$$a) V_{BE} = 4,3 - 5 = -0,7V$$

$$V_C = 2V$$

$$I_B = \frac{4,3}{200k} \cdot 10^{-3} = 21,5 \mu A$$

$$I_C = \frac{2}{2000} = 1mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = 47$$

$$b) I_B = \frac{4,3 - 3}{27k} = 0,048mA$$

$$I_{ISO\Delta} = 4mA = \frac{3 - 0}{750}$$

$$I_B + I_C = 4mA \Rightarrow I_C = 3,95mA \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{I_C}{I_B} = 82$$

$$c) I_E = \frac{10 - 7}{1000} = \frac{3}{1000} = 3mA$$

$$V_C = I_{BE}(1,5 \cdot 10^3) = (I_E + I_B)(1,5 \cdot 10^3) = I_E(1,5 \cdot 10^3) = 3 \cdot 10^3 \cdot 1,5 \cdot 10^3 = 4,5V$$

$$I_B = \frac{6,3 - V_C}{4,5 \cdot 10^3} = \frac{6,3 - 4,5}{4,5 \cdot 10^3} = 0,04 \cdot 10^{-3} = 0,04mA$$

$$I_B + I_C = I_{BE}$$


$$I_C = I_E - I_B = 3 \cdot 10^3 - 0,04 \cdot 10^3 = 2,96 \cdot 10^3 = 2,96mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2,96 \cdot 10^3}{0,04 \cdot 10^3} = 74$$

## Ausson 21

$$V_E = -9,7V$$

$$\beta = 50$$

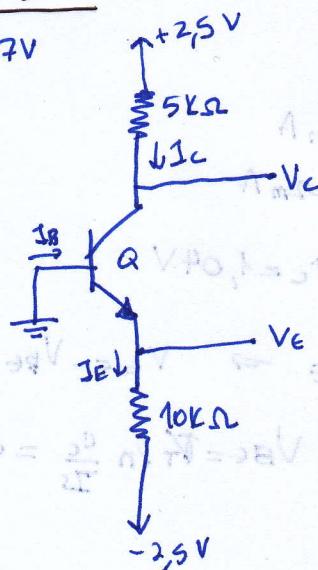

$$I_E = \frac{V_E - (-2,5)}{10 \cdot 10^3} = \frac{-0,7 + 2,5}{10 \cdot 10^3} = 180 \mu A$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{180 \cdot 10^{-6}}{50 + 1} = 3,52 \mu A$$


$$I_C = \beta I_B = 50 \cdot 3,52 \cdot 10^{-6} = 176,4 \mu A$$

$$I_C = \frac{2,5 - V_C}{5 \cdot 10^3} \rightarrow V_C = 2,5 - I_C \cdot 5 \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$F_{AC} = \frac{2,5}{2,5} = 1 \text{ mV/V} \Leftrightarrow (2,5V)$$

$$\Rightarrow V_C = 2,5 - 176,4 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^3 = 2,5 - 0,882 \approx 1,62V$$

## Aufgabe 22

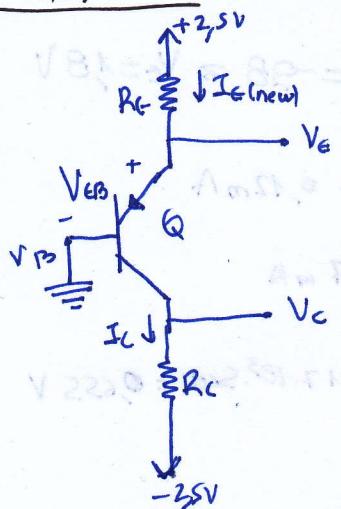

$$V_{EB} = V_{BE} + V_{R_E} \ln \left( \frac{I_C(\text{new})}{I_C} \right) \Rightarrow V_{EB} = 0,64 + 25 \cdot 10^3 \cdot I_E \cdot \left( \frac{0,5 \cdot 10^3}{0,1 \cdot 10^3} \right)$$

$$\Rightarrow V_{EB} = 0,64 + 904 \Rightarrow V_{EB} = 9,68 \text{ V}$$


$$-2,5 + I_C(\text{new}) \cdot R_E + V_{EB} = 0 \Rightarrow -2,5 + 9,5 \cdot 10^3 \cdot R_E + 9,68 = 0$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{2,5 - 9,68}{9,5 \cdot 10^3} \approx 3,6 \text{ k}\Omega$$

$$I_C = \left( \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E(\text{new}) = \frac{100}{100+1} \cdot 0,5 \cdot 10^3 = 0,49 \text{ mA}$$

$$R_C = \frac{V_C - (-2,5)}{I_C} = \frac{-9,5 + 3,5}{0,49 \cdot 10^{-3}} = \frac{2}{0,49 \cdot 10^{-3}} \approx 4,08 \text{ k}\Omega$$

## Aufgabe 23

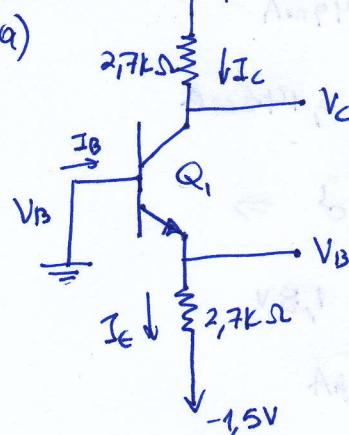

$$V_B = 0 \text{ V}$$

$$|V_{BE}| = 0,8 \Rightarrow V_B - V_E = 0,8 \Rightarrow 0 - V_E = 0,8 \Rightarrow V_E = -0,8 \text{ V}$$


$$I_E = \frac{V_E - (-1,5)}{2,7 \cdot 10^3} = \frac{-0,8 + 1,5}{2,7 \cdot 10^3} = \frac{0,7}{2,7 \cdot 10^3} = 259,2 \mu\text{A}$$

$$I_C = \left( \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E = \frac{50}{50+1} \cdot 259,2 \cdot 10^{-6} = 254,11 \mu\text{A}$$

$$I_C = \frac{1,5 - V_C}{2,7 \cdot 10^3} \Rightarrow V_C = 1,5 - I_C \cdot 2,7 \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_C = 1,5 - 254,11 \cdot 10^{-6} \cdot 2,7 \cdot 10^3 \approx 0,813 \text{ V}$$
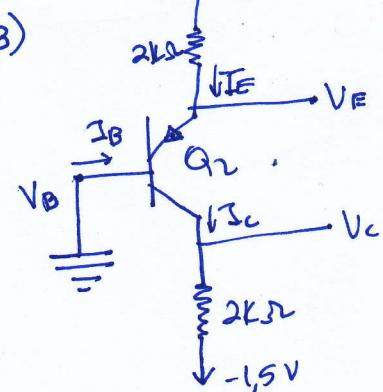
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{254,11 \cdot 10^{-6}}{50} \approx 5,088 \mu\text{A}$$



$$V_B = 0 \text{ V}$$

$$|V_{BE}| = 0,8 \Rightarrow V_B - V_E = -0,8 \Rightarrow 0 - V_E = -0,8 \Rightarrow V_E = 0,8 \text{ V}$$



$$I_E = \frac{1,5 - V_E}{2 \cdot 10^3} = \frac{1,5 - 0,8}{2 \cdot 10^3} = 0,35 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta+1} \cdot I_E = \frac{50}{50+1} \cdot 0,35 \cdot 10^{-3} = 343,13 \mu\text{A}$$

$$I_C = \frac{V_C - (-1,5)}{2 \cdot 10^3} \Rightarrow V_C = -1,5 - I_C \cdot 2 \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_C = -1,5 + 343,13 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^3 = -1,15 \text{ V}$$
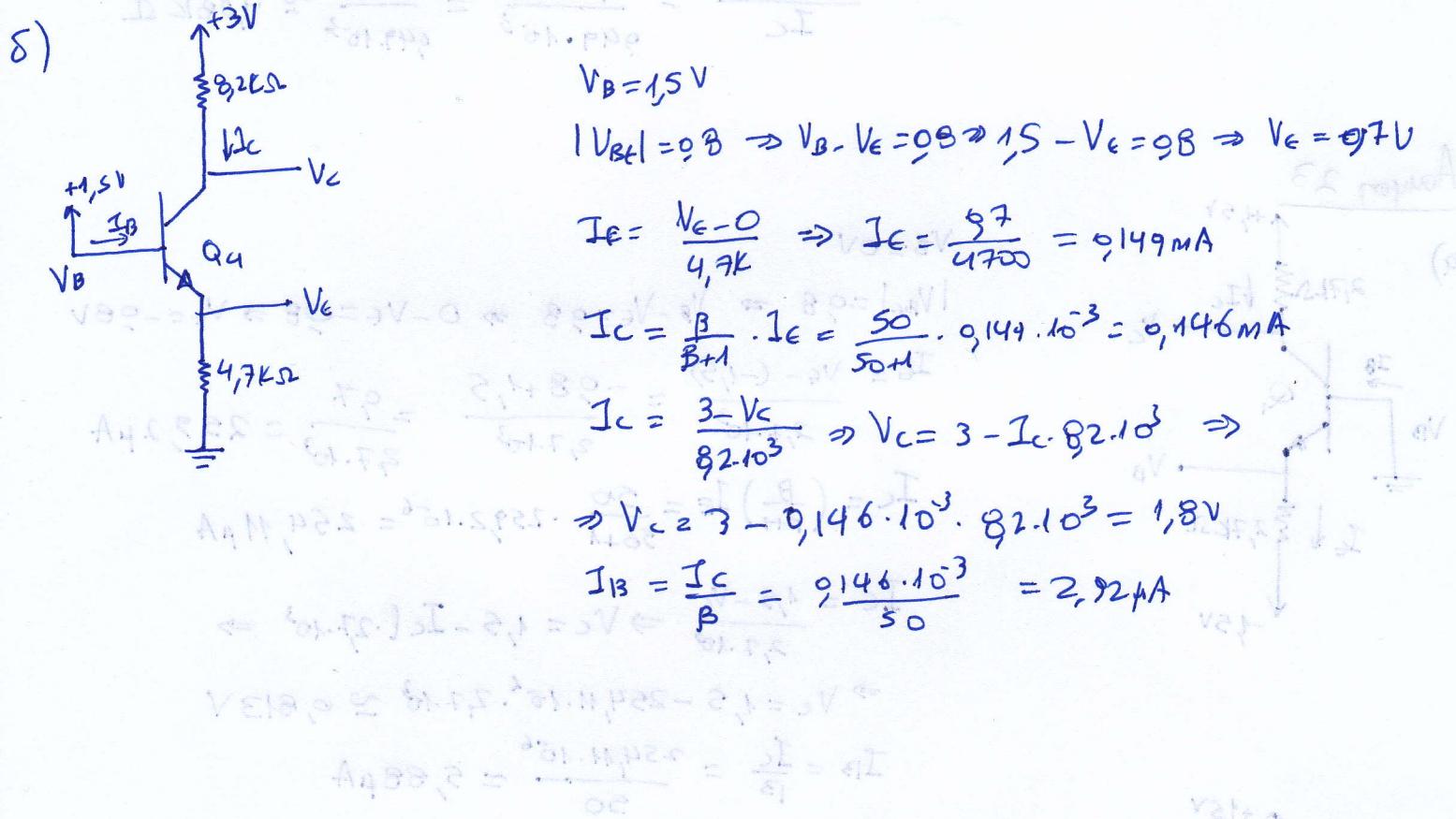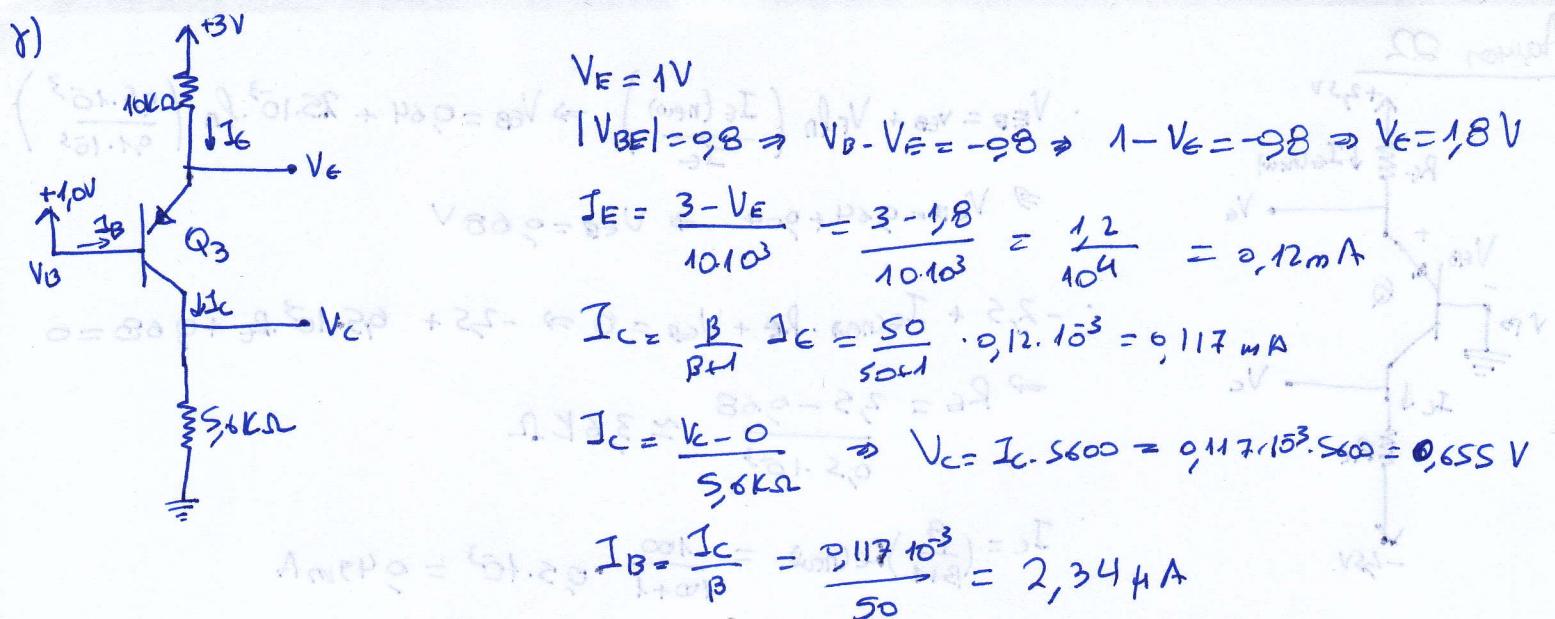
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{343,13 \cdot 10^{-4}}{50} = 6,86 \cdot 10^{-4} = 6,86 \mu\text{A}$$



$$V_{BB} = 2V \Rightarrow 3V - 2V = 1V \Rightarrow 3V - 1V = 2V \Rightarrow 3V - 2V = 1V$$

$$A_{VBPQ} = \frac{V_C - V_E}{V_B - V_E} = \frac{2V - 1V}{1V - 1V} = \infty$$


$$A_{IBBQ} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0,146 \cdot 10^{-3}}{2,92 \cdot 10^{-6}} = 49$$

$$I_C = 0,146 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 0,73 \cdot 10^{-3} = 0,73mA$$

$$\Rightarrow 0,146 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 0,73 \cdot 10^{-3} = \frac{(3V - 1V)}{49 \cdot 10^{-6}} = 0,73mA$$


$$V_{CE} = 3V - 2V = 1V \Rightarrow \frac{1V}{49 \cdot 10^{-6}} = 20,4V$$
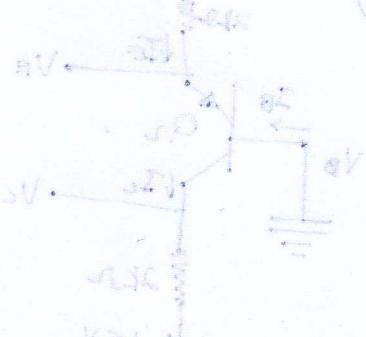
$$A_{IBBQ} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0,146 \cdot 10^{-3}}{2,92 \cdot 10^{-6}} = 49$$




## Άσκηση 24

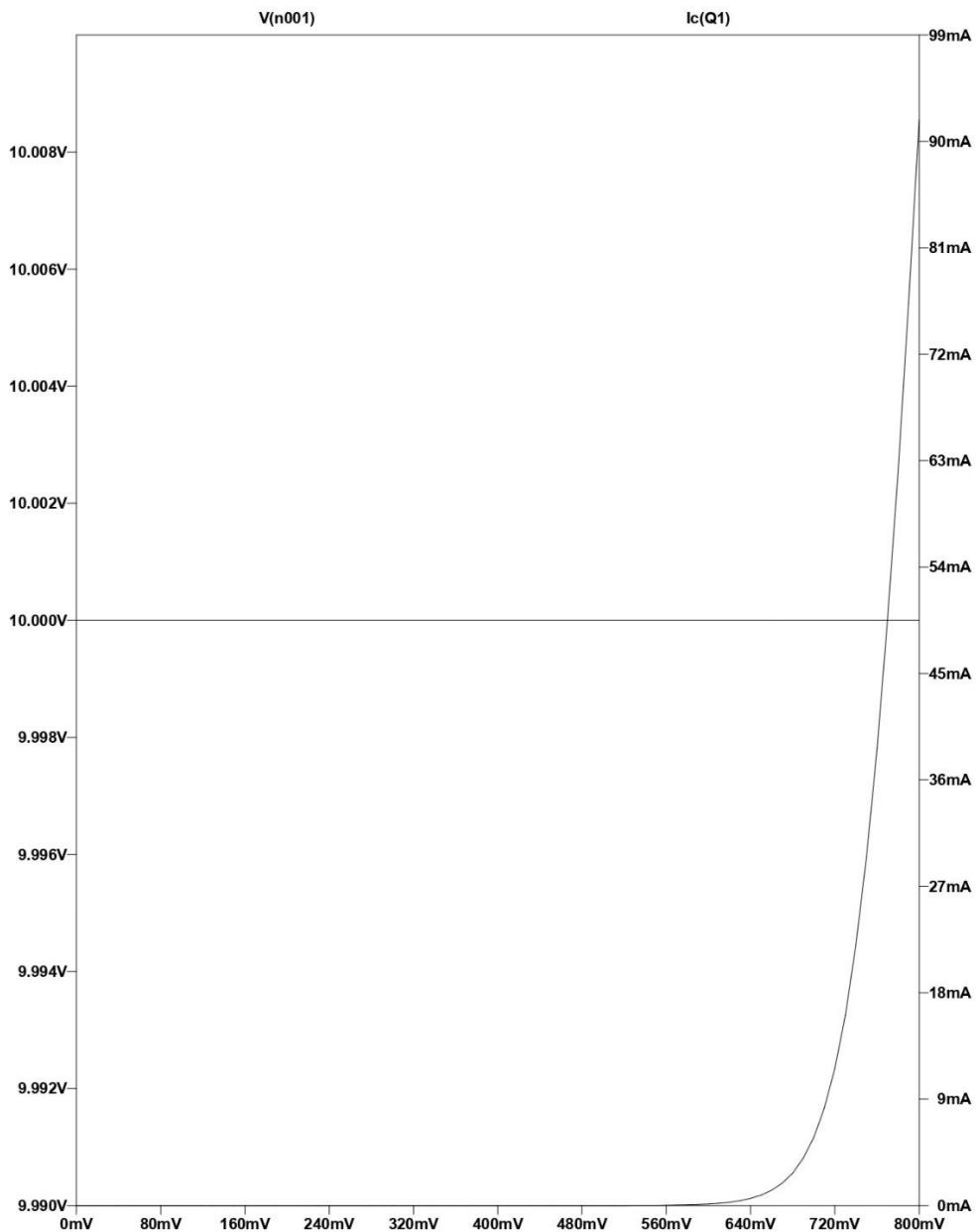- A. Μόνο όταν περάσει το  $V_{BE}$  την τιμή των 0,64-0,7 V διέρχεται ρεύμα από τον συλλέκτη. Επομένως, τότε είναι που το τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.




B. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:


i.  $V_{BE} = 0,6 \text{ V}$

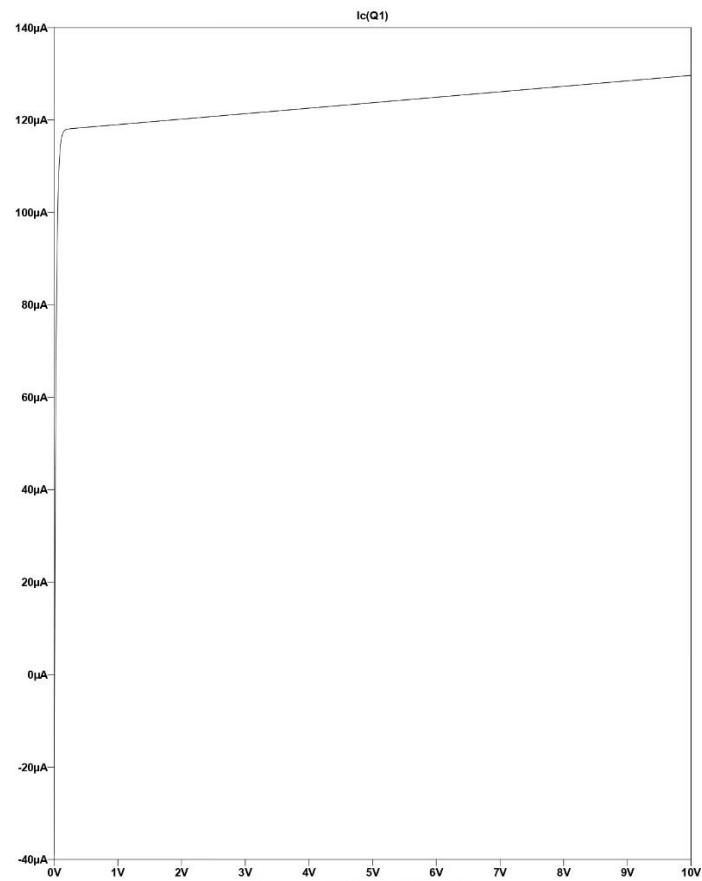

ii.  $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$

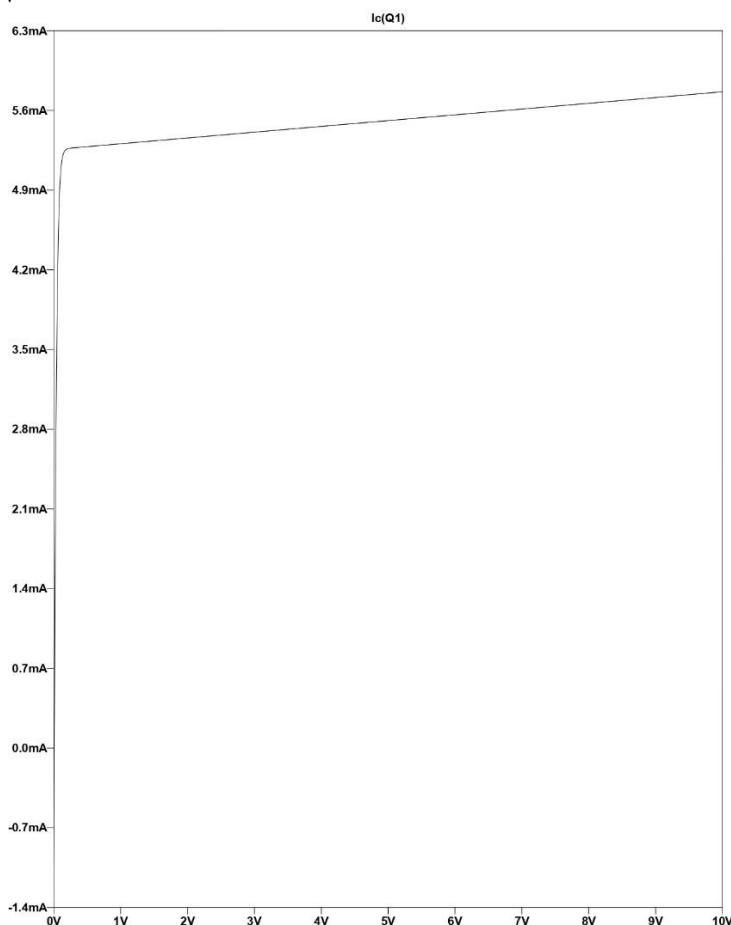


iii.  $V_{BE} = 0,8 \text{ V}$

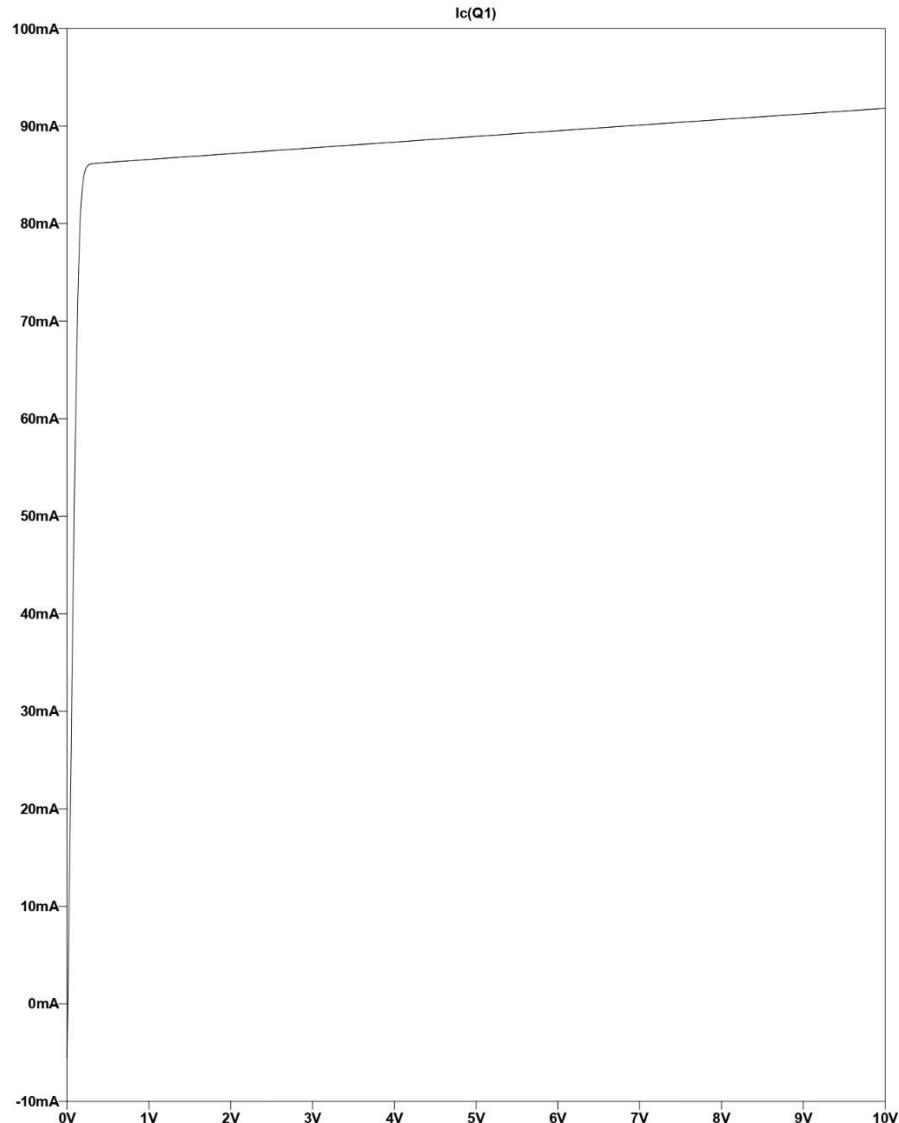

Όσο αυξάνεται η τιμή της  $V_{BE}$ , η μέγιστη τιμή του ρεύματος του συλλέκτη αυξάνεται. Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί από την θεωρία το  $\exp(V_{BE}/V_t)$  είναι ανάλογο του  $I_c$ .


## Άσκηση 25

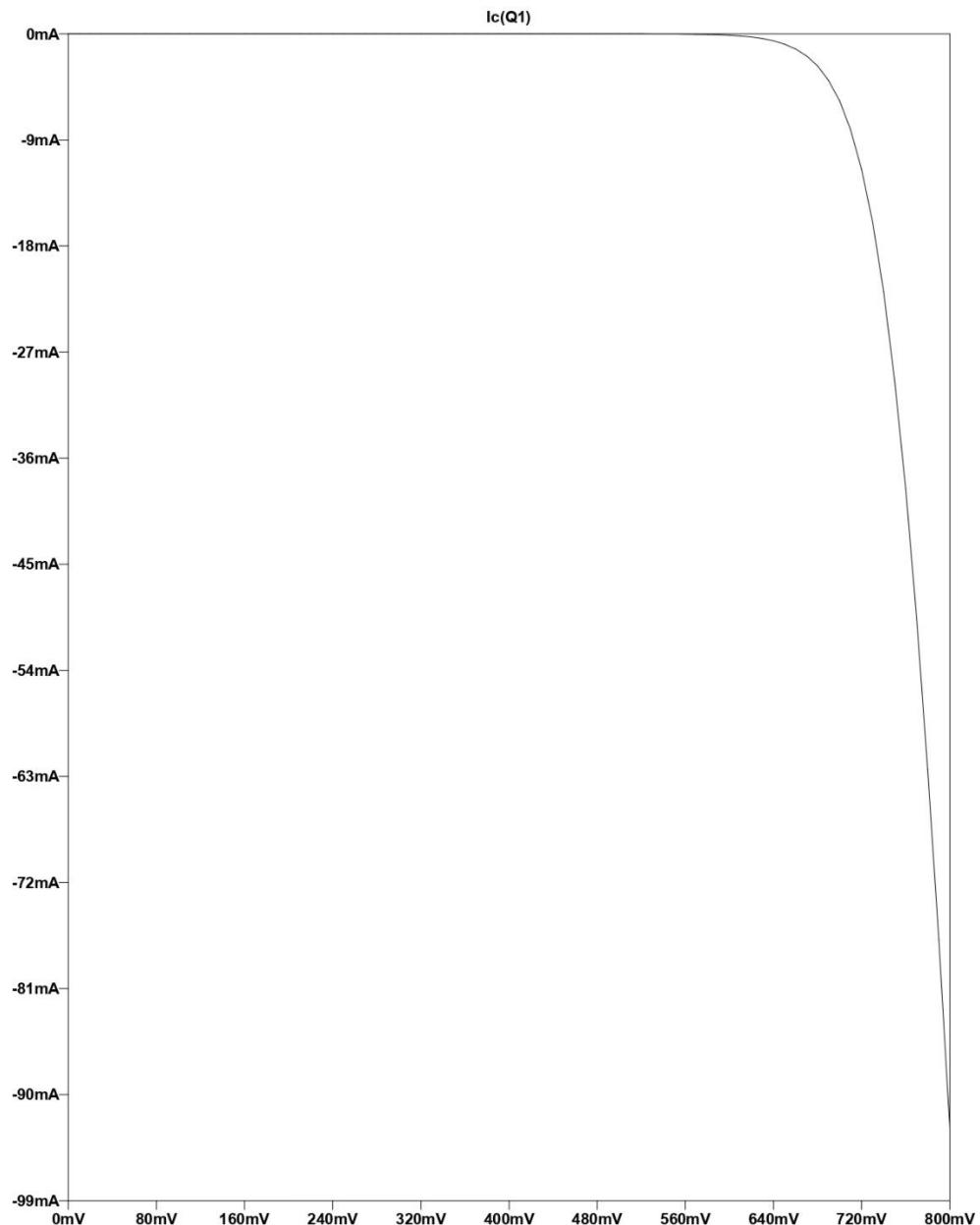- A. Ρεύμα αρχίζει να διέρχεται από το συλλέκτη προς το υπόλοιπο κύκλωμα μόνο όταν η  $V_{EB}$  φτάσει στα 0.64 - 0.7 V. Τότε, όπως είναι προφανές, το τρανζίστορ αρχίζει να λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.




B. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:


i.  $V_{EB} = 0,6 \text{ V}$

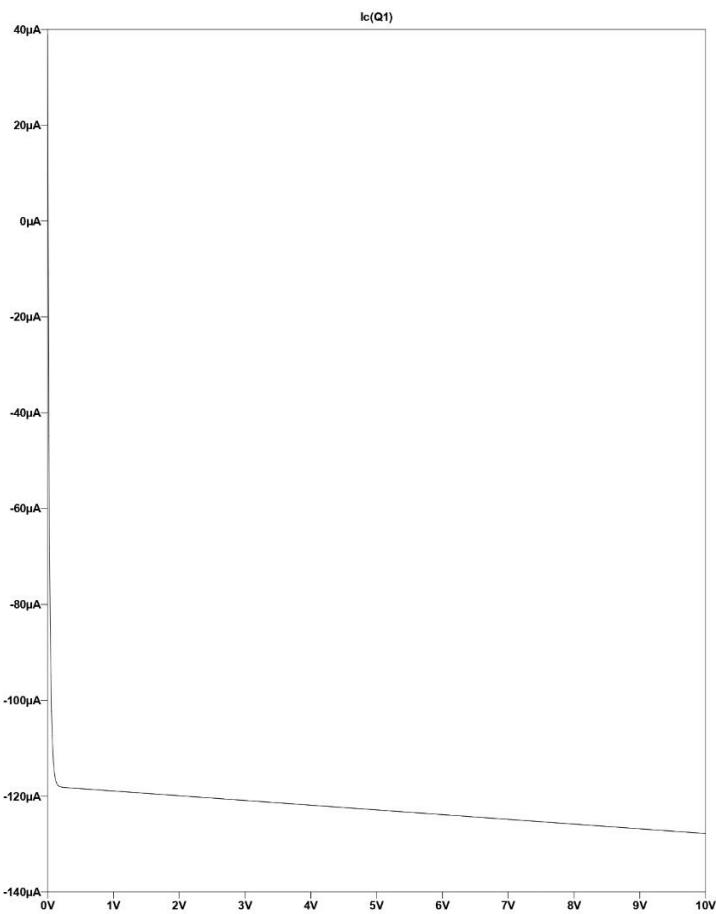

ii.  $V_{EB} = 0,7 \text{ V}$

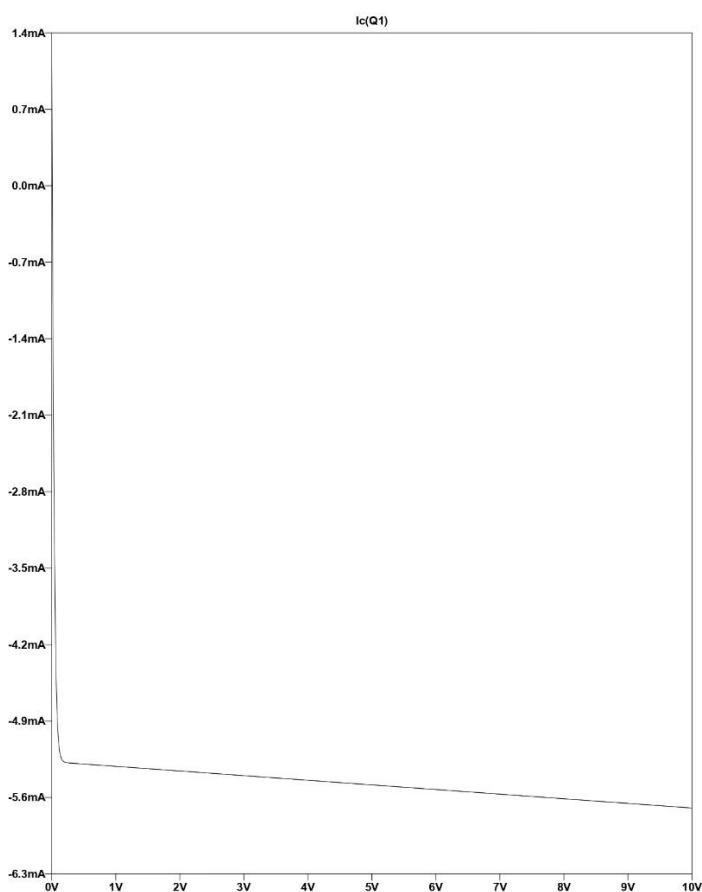

iii.  $V_{EB} = 0,8 \text{ V}$

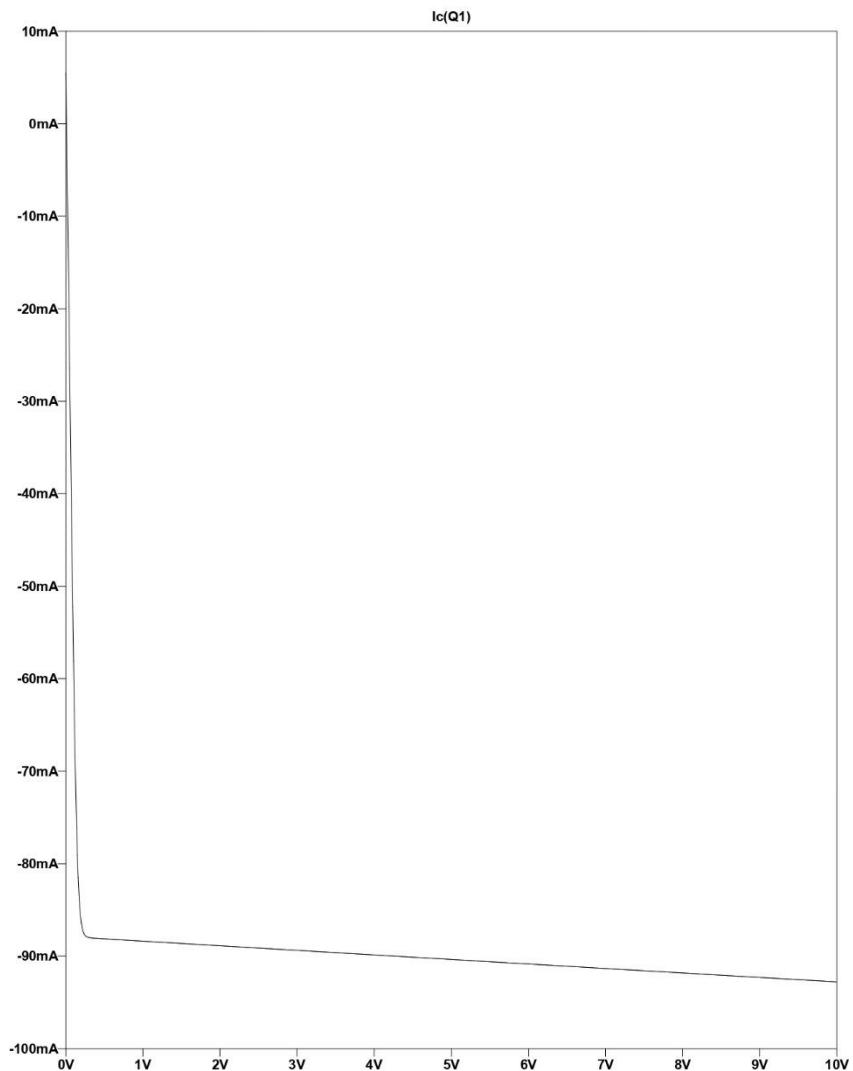


Όσο αυξάνεται το  $V_{EB}$  η τιμές του  $I_c$  μεγαλώνουν προς τα αρνητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί από την θεωρία το  $\exp(V_{EB}/V_t)$  είναι ανάλογο του  $I_c$ . Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι το ρεύμα εξέρχεται από τον συλλέκτη στο υπόλοιπο κύκλωμα.

## Άσκηση 26

A. Από την προσομοίωση προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

--- Operating Point ---		
V(n001) :	10	voltage
V(n003) :	0	voltage
V(b) :	0.902845	voltage
V(c) :	9.25587	voltage
V(e) :	0.299025	voltage
V(n004) :	2.77676e-013	voltage
V(n002) :	4.51422e-016	voltage
Ic(Q1) :	0.000148825	device_current
Ib(Q1) :	6.87068e-007	device_current
Ie(Q1) :	-0.000149512	device_current
I(C3) :	8.97074e-019	device_current
I(C2) :	-2.77676e-017	device_current
I(C1) :	-4.51422e-018	device_current
I(R6) :	4.51422e-018	device_current
I(R5) :	2.77676e-017	device_current
I(R4) :	0.000149512	device_current
I(R3) :	9.02845e-005	device_current
I(R2) :	0.000148825	device_current
I(R1) :	9.09716e-005	device_current
I(V2) :	4.51422e-018	device_current
I(V1) :	-0.000239797	device_current

B. Η γραφική παράσταση είναι:

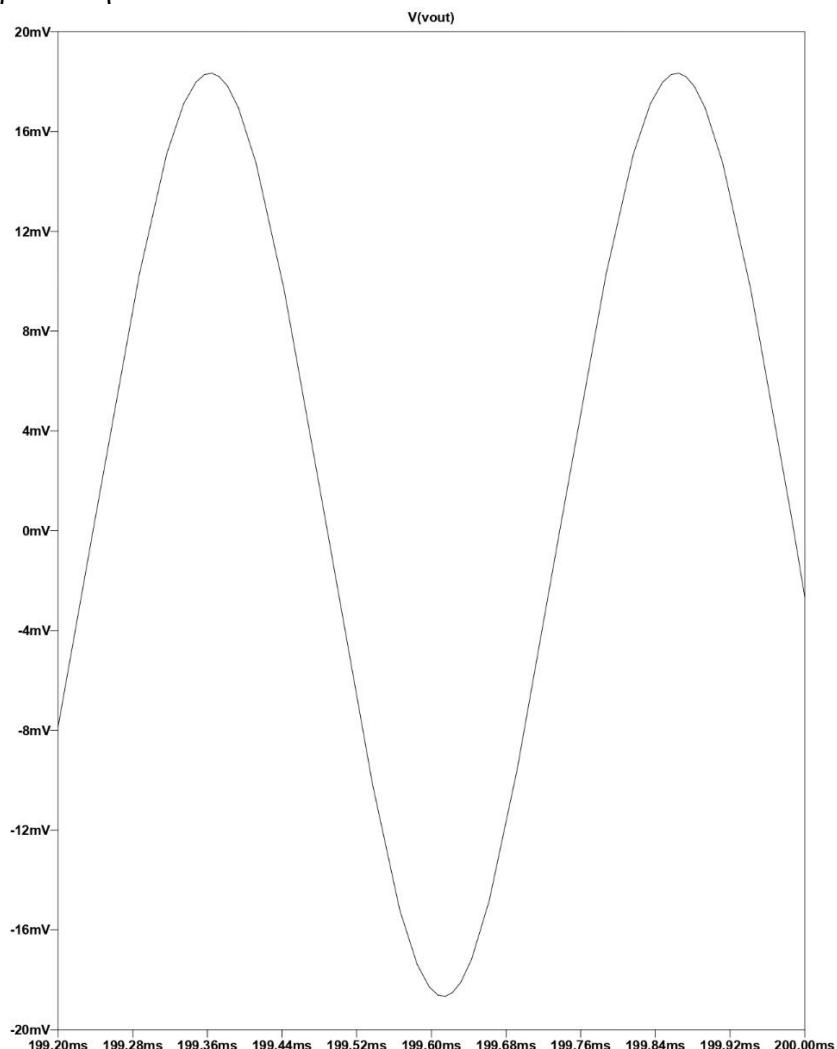

Ques 27

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B1E}}{V_T}\right) = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B1} - V_E}{V_T}\right) \\ i_2 &= I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B2E}}{V_T}\right) = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B2} - V_E}{V_T}\right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \exp\left(\frac{V_{B1} - V_E - (V_{B2} - V_E)}{V_T}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) \quad (1), \quad \frac{i_2}{i_1} = \exp\left(\frac{V_{B2} - V_{B1}}{V_T}\right) \quad (2)$$

$$V_{B1} - V_{B2} = V_{id}, \quad V_{C1} - V_{C2} = V_{od}$$

$$(1) \Rightarrow i_{C1} = i_{C2} \cdot \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) \quad (3)$$

$$(1) \Rightarrow i_{C2} = i_{C1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) \quad (4)$$

$$PK \ E: \quad i_{E1} + i_{E2} = I \stackrel{9=1}{\Leftrightarrow} i_{C1} + i_{C2} = I \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} i_{C1} + i_{C1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right) = I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_{C1} = \frac{I}{1 + \exp\left(-\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (5)$$

$$\text{Hence, } i_{C1} + i_{C2} = I \stackrel{(3)}{\Rightarrow} i_{C2} = \frac{I}{1 + \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (6)$$


$$\stackrel{(6)}{\Rightarrow} i_{C1} = \frac{I \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)}{1 + \exp\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (7)$$

$$\stackrel{(5)}{\Rightarrow} i_{C2} = \frac{I \exp\left(-\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)}{1 + \exp\left(-\frac{V_{B1} - V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (8)$$

$$\text{Then, } i_{C1} - i_{C2} \stackrel{(7) \& (8)}{=} I \cdot \tanh\left(\frac{V_{B1} - V_{B2}}{2V_T}\right)$$

## Άσκηση 27

B. Η γραφική παράσταση είναι:

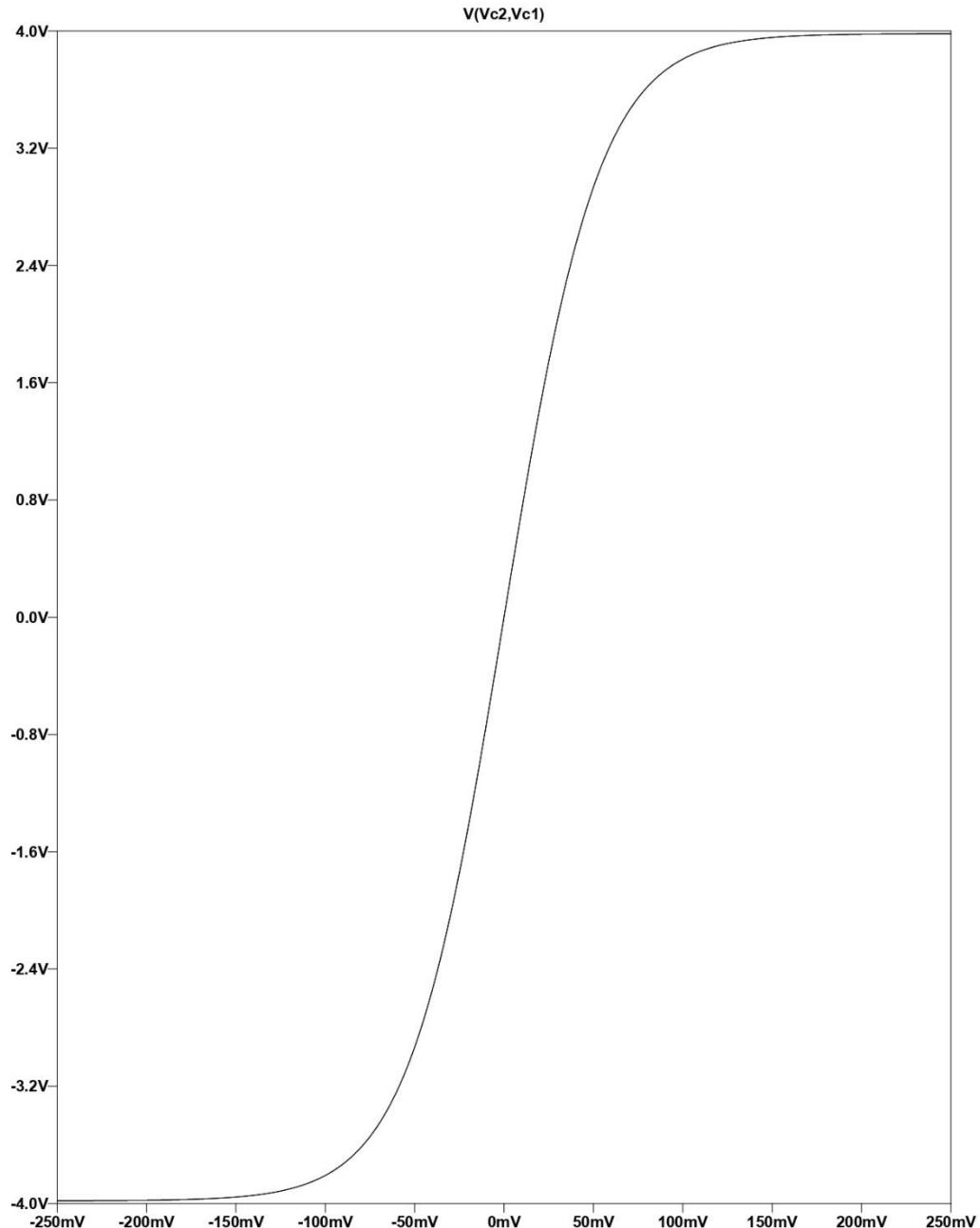

$$I_{C_1} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(-\frac{V_2}{V_T}\right)}, \quad I_{C_2} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{V_2}{V_T}\right)} \quad \text{(Jedos } Q_1 - Q_2 \text{)}$$

$$I_{C_3} = \frac{I_{C_1}}{1 + \exp\left(-\frac{V_1}{V_T}\right)}, \quad I_{C_4} = \frac{I_{C_1}}{1 + \exp\left(\frac{V_1}{V_T}\right)} \quad \text{(Jedos } Q_3 - Q_4 \text{)}$$

$$I_{C_5} = \frac{I_{C_2}}{1 + \exp\left(\frac{V_1}{V_T}\right)}, \quad I_{C_6} = \frac{I_{C_2}}{1 + \exp\left(-\frac{V_1}{V_T}\right)} \quad \text{(Jedos } Q_5 - Q_6 \text{)}$$

$$\Delta I = I_{C_3} + I_{C_5} - (I_{C_4} + I_{C_6})$$

$$\Delta I = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{V_1}{2V_T}\right) \cdot \tanh\left(\frac{V_2}{2V_T}\right)$$

(Noyau/ors Grilbert)

(a)  $\frac{I_{C_1}}{\left(\frac{V_2 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_1 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

(b)  $\frac{I_{C_2}}{\left(\frac{V_2 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_2 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

(c)  $\frac{I_{C_3}}{\left(\frac{V_1 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_1 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

(d)  $\frac{I_{C_4}}{\left(\frac{V_1 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_2 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

(e)  $\frac{I_{C_5}}{\left(\frac{V_1 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_1 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

(f)  $\frac{I_{C_6}}{\left(\frac{V_1 - V_B}{V_T}\right)} = \beta_2 \Leftrightarrow I = \beta_1 + \beta_2$

$\left(\frac{V_2 - V_B}{V_T}\right) \cdot \tanh \frac{V_1}{2V_T} \cdot I = \beta_1 + \beta_2$