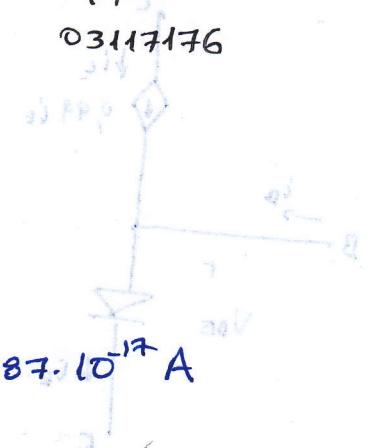


Ηλεκτρονική Ι

Xρύσος Ταξίδης

03117176



4. Επάλυτο, 2019-2020

2^η Σειρά Ασκήσεων

$$\frac{I_{C1}}{I_{S1}} = \frac{A_{FE} \cdot q \cdot D_n \cdot n_{P0}/W}{V_T} = 32 \Rightarrow I_{S1} = \frac{I_{C1}}{32}$$


Άσκηση 1 (6.3)

$$i_{C1} = I_{S1} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow I_{S1} \cdot e^{30} = 200 \cdot 10^{-6} \Rightarrow I_{S1} = 1.87 \cdot 10^{-17} \text{ A}$$

$$\frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \frac{32 A_{FE} q D_n n_{P0}/W}{A_{FE} q D_n n_{P0}/W} = 32 \Rightarrow I_{S2} = 32 I_{S1} = 59.84 \cdot 10^{-17} \text{ A}$$


$$i_{C2} = I_{S2} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) = I_{S2} \cdot e^{30} = 6.4 \text{ mA}$$
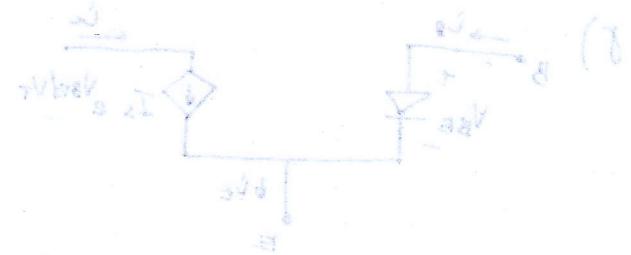
$$V_{BE} = V_T \cdot \ln\left(\frac{i_{C2}}{I_{S2}}\right) \Rightarrow V_{BE} = 28.14 \text{ V}$$



Άσκηση 2 (6.4)
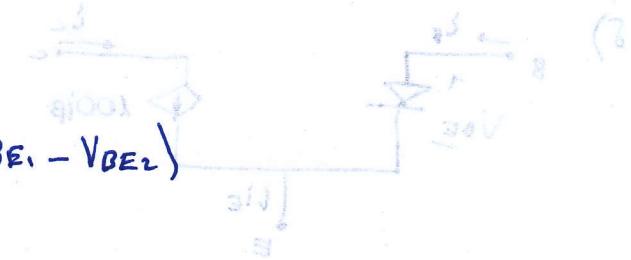
$$\frac{i_{C2}}{i_{C1}} = 1 = \frac{I_{S1} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)}{I_{S2} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)} = 25 \cdot 10^4 \exp(V_{BE1} - V_{BE2})$$





$$A_{FE1} = 25 \cdot 10^4 A_{FE2}$$



$$\Rightarrow V_{BE1} - V_{BE2} = 12.43 \text{ V}$$

Άσκηση 3 (6.16)


$$i_c = 1 \text{ mA}, V_{BE} = 0.7 \text{ V}, C_B = 10 \mu\text{F}, i_e = 1.01 \text{ mA}$$

a)

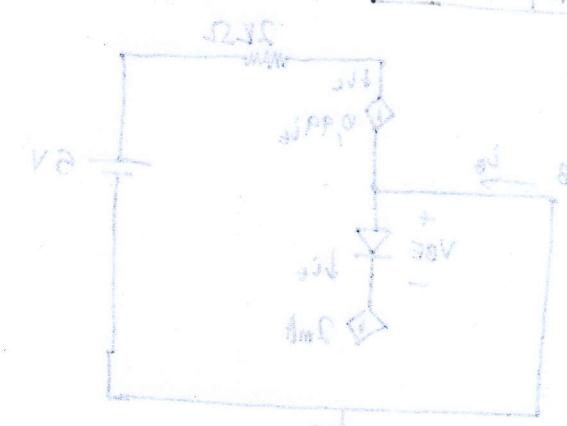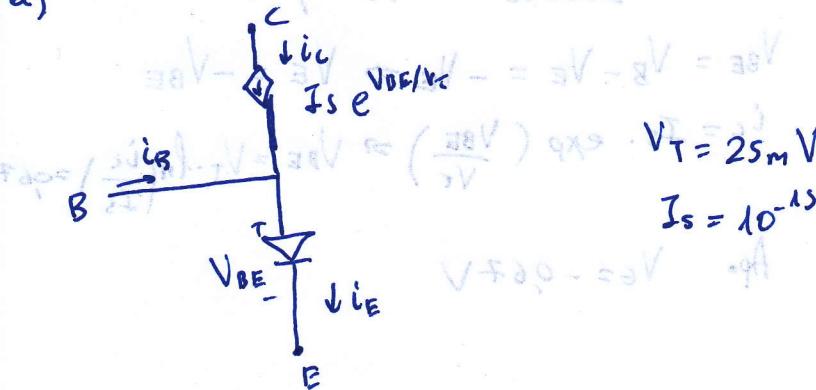

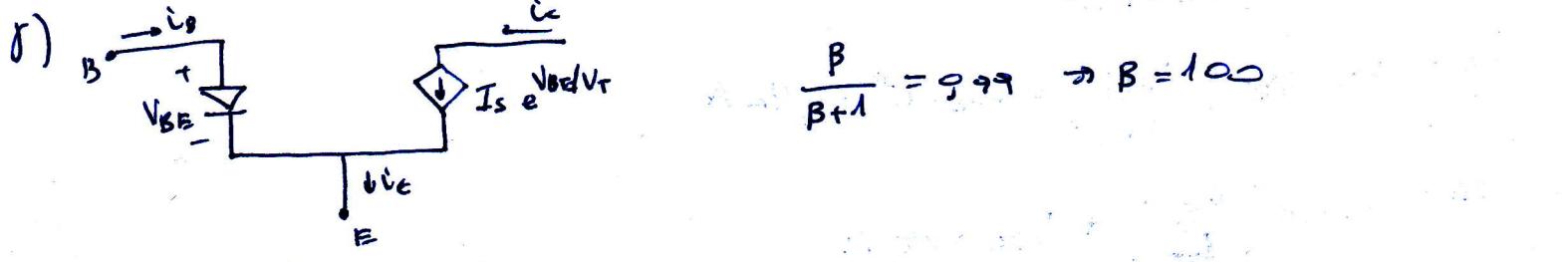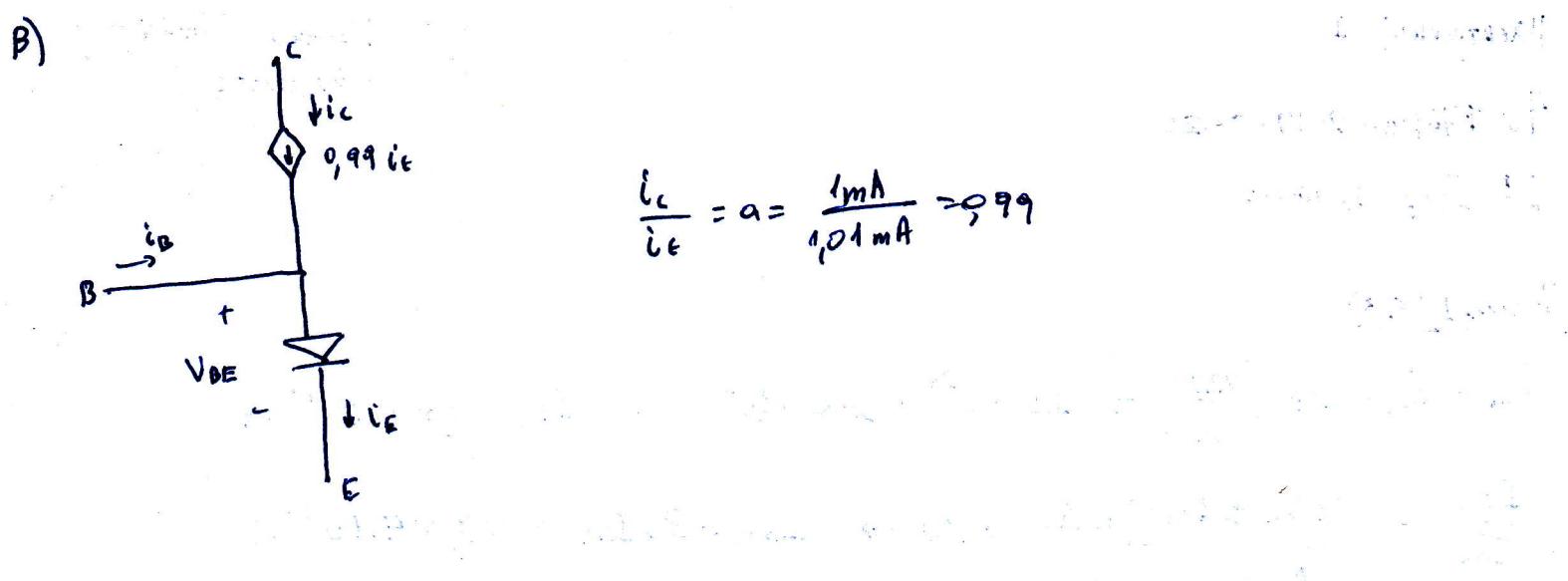

Aufgabe 4 (6.17)

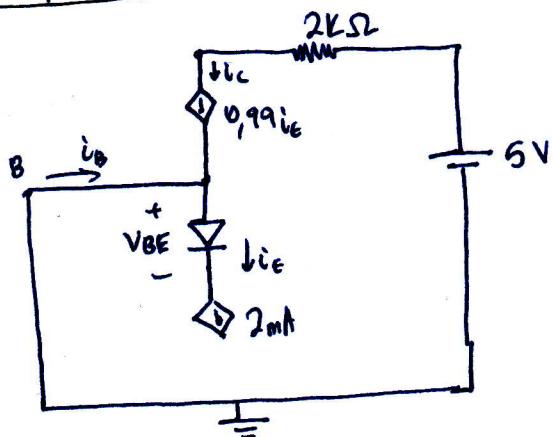

$$i_E = 2\text{mA}$$

$$i_C = 0.99 \cdot 2\text{mA} = 1.98\text{mA}$$

$$i_C + i_B = i_E \Rightarrow i_B = 0.02\text{mA}$$


$$5 - V_C = 2000i_C \Rightarrow V_C = 1.04\text{V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = -V_E \Rightarrow V_E = -V_{BE}$$

$$i_C = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \Rightarrow V_{BE} = V_T \cdot \ln\left(\frac{i_C}{I_s}\right) = 0.67\text{V}$$

$$\text{Apa } V_E = -0.67\text{V}$$

Aufgabe 5 (6.28)

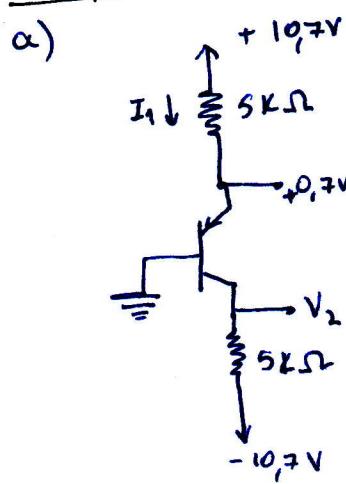

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_B + I_C = I_E$$


$$I_C = I_B + I_E \xrightarrow{B} I_E \approx I_C$$

$$I_1 = \frac{10,7V - 0,7V}{5k\Omega} = \frac{10V}{5 \cdot 10^3 \Omega} = 2mA$$

$$I_C = \frac{V_2 - (-10,7V)}{5k\Omega} \Rightarrow 2 \cdot 10^{-3} = \frac{V_2 + 10,7V}{5 \cdot 10^3 \Omega} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10 = V_2 + 10,7 \Rightarrow V_2 = -0,7V$$

b)

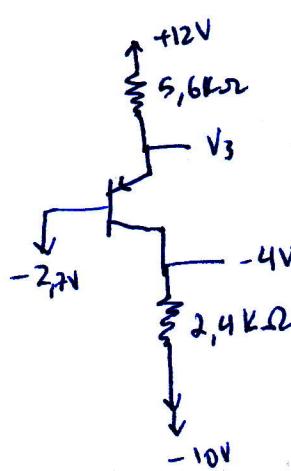


$$I_C = \frac{(-4) - (-10V)}{2,4k\Omega} = \frac{10V - 4V}{2,4 \cdot 10^3 \Omega} = 2,5mA$$

$$I_E = \frac{12 - (+V_3)}{5,6k\Omega} \Rightarrow 2,5 \cdot 10^{-3} = \frac{(12 - V_3)V}{5,6 \cdot 10^3 \Omega} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 12 - V_3 = 14 \Rightarrow V_3 = -2V$$

c)

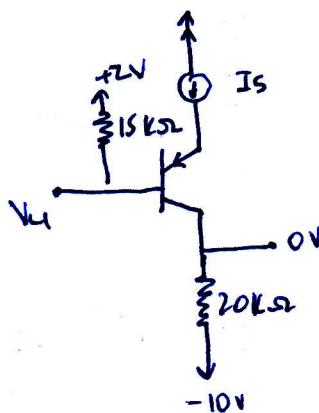


$$I_C = \frac{0 - (-10)}{20k\Omega} = \frac{10V}{20 \cdot 10^3 \Omega} = 0,5mA$$

$$\text{für } \gg \beta : I_C \approx I_E \quad \text{d.h. } I_S = 0,5mA$$

$$\text{d.h. } \gg \beta : I_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_4 - 2}{15k\Omega} \Rightarrow 0 = \frac{V_4 - 2}{15k\Omega} \Rightarrow V_4 = 2V$$

d)

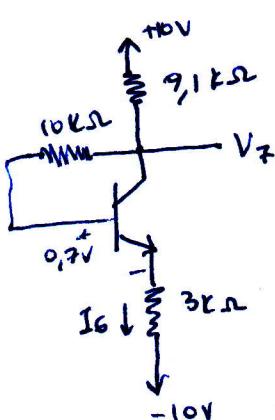

$$I_C \approx I_E = 7.6$$

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} \approx 0A$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{NTK: } -10 + (9,1 \cdot 10^3) \cdot I_C + (10 \cdot 10^3) I_B + 0,7 + (3 \cdot 10^3) I_E \\ -10 = 0 \end{array} \right\}$$


$$\Rightarrow (9,1 \cdot 10^3) I_C + (10 \cdot 10^3) I_B + (3 \cdot 10^3) I_E = 19,3$$

$$\Rightarrow (9,1 \cdot 10^3) I_E + (10 \cdot 10^3) \cdot 0 + (3 \cdot 10^3) I_E = 19,3$$

$$\Rightarrow (12,1 \cdot 10^3) I_E = 19,3 \Rightarrow I_E = \frac{19,3}{12,1 \cdot 10^3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_E = 1,595mA$$

$$\begin{aligned} I_C &= 10 - V_7 \Rightarrow V_7 = 10 - (9,1 \cdot 10^3) I_C \Rightarrow \\ \Rightarrow V_7 &= 10 - (9,1 \cdot 10^3) \cdot I_E \Rightarrow \\ \Rightarrow V_7 &= 10 - (9,1 \cdot 10^3) (1,595 \cdot 10^{-3}) \Rightarrow \\ \Rightarrow V_7 &= -4,5145V \end{aligned}$$

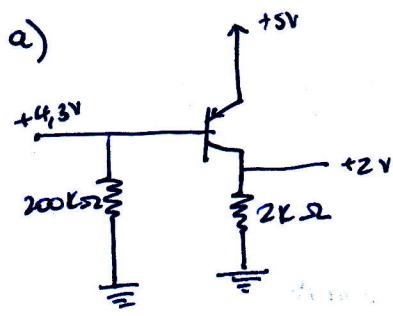Aufgabe 6 (6.29)


$$V_{BE} = 4,3V - 5V = -0,7V$$

$$V_C = 2V$$

$$I_B = \frac{4,3}{200k\Omega} = 21,5 \mu A$$


$$I_C = \frac{2}{2k\Omega} = 1mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = 47$$

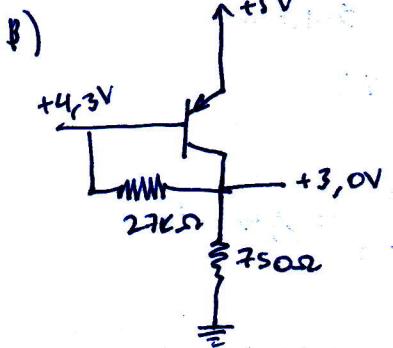

$$I_B = \frac{4,3 - 3}{27k\Omega} = 0,048mA$$
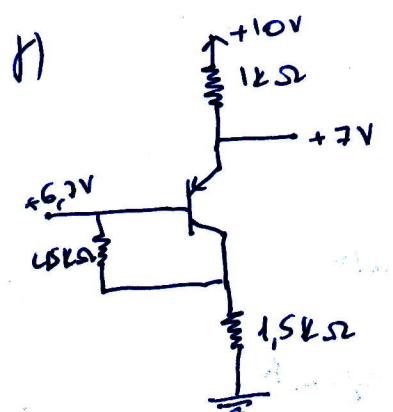
$$\left. \begin{aligned} I_{1K\Omega} &= 4mA = \frac{3}{750} \\ I_B + I_C &= 4mA \Rightarrow I_C = 3,95mA \end{aligned} \right\} \Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = 82$$



$$I_E = \frac{10 - 7}{1000} = \frac{3}{1000} = 3mA$$


$$\begin{aligned} V_C &= I_{1K\Omega} (1,5 \cdot 10^3) = (I_C + I_B) \cdot (1,5 \cdot 10^3) = \\ &= I_E (1,5 \cdot 10^3) = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 1,5 \cdot 10^3 = 4,5V \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{6,3 - V_C}{4,5 \cdot 10^3} = \frac{6,3 - 4,5}{4,5 \cdot 10^3} = 0,04 \cdot 10^{-3} = 0,04mA$$


$$I_B + I_C = I_{1K\Omega}$$

$$I_C = I_E - I_B = 3 \cdot 10^{-3} - 0,04 \cdot 10^{-3} = 2,96 \cdot 10^{-3} = 2,96mA$$
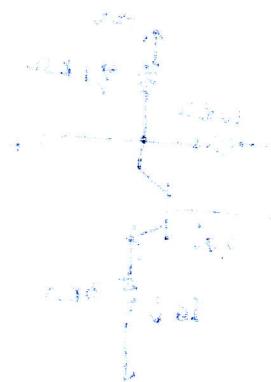
$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2,96 \cdot 10^{-3}}{0,04 \cdot 10^{-3}} = 74$$



Aufgabe 7 (6.35)

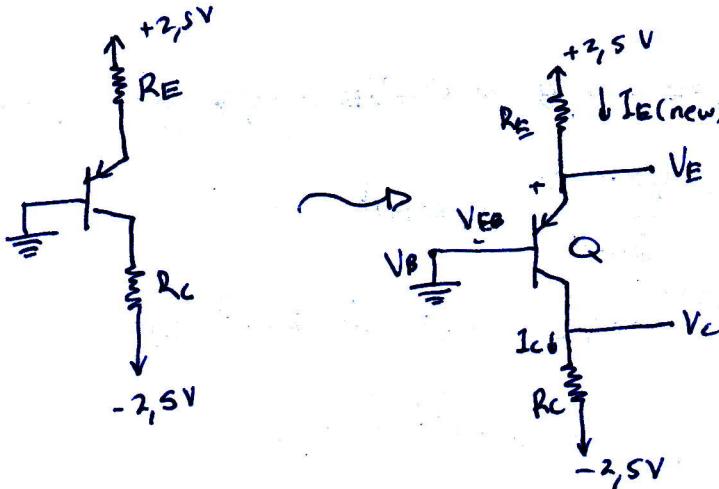

$$V_{EB} = V_{EB} + N_T \cdot \ln \left(\frac{I_C(\text{new})}{I_E} \right) \Rightarrow V_{EB} = 0,64 + 25 \cdot 10^{-3} \cdot \ln \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,1 \cdot 10^{-3}} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{EB} = 0,64 + 0,04 \Rightarrow V_{EB} = 0,68 \text{ V}$$


$$-2,5 + I_C(\text{new}) \cdot R_E + V_{EB} = 0 \Rightarrow -2,5 + 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R_E + 0,68 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{2,5 - 0,68}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 3,6 \text{ k}\Omega$$

$$I_C = \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right) \cdot I_C(\text{new}) \approx \frac{100}{100+1} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,49 \text{ mA}$$

$$R_C = \frac{V_C - (-2,5)}{I_C} = -\frac{0,5 + 2,5}{0,49 \cdot 10^{-3}} = \frac{2}{0,49 \cdot 10^{-3}} \approx 4,08 \text{ k}\Omega$$

Aufgabe 8 (6.35)

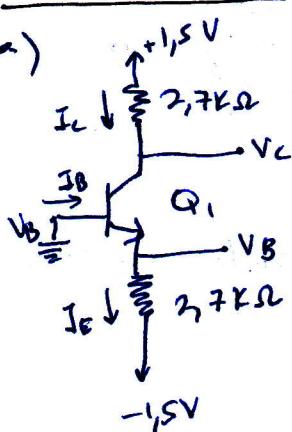

$$V_B = 0 \text{ V}$$

$$|V_{BE}| = 0,8 \Rightarrow V_B - V_E = 0,8 \Rightarrow 0 - V_E = 0,8 \Rightarrow V_E = -0,8 \text{ V}$$


$$I_E = \frac{V_E - (-1,5)}{2,7 \cdot 10^3} = -\frac{0,8 + 1,5}{2,7 \cdot 10^3} = \frac{0,7}{3,7 \cdot 10^3} = 259,2 \text{ fA}$$

$$I_C = \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right) \cdot I_E = \frac{50}{50+1} \cdot 259,2 \cdot 10^{-6} = 254,11 \text{ fA}$$

$$I_C = \frac{1,5 - V_C}{3,7 \cdot 10^3} \Rightarrow V_C = 1,5 - I_C \cdot 3,7 \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_C = 1,5 - 254,11 \cdot 10^{-6} \cdot 3,7 \cdot 10^3 \approx 0,813 \text{ V}$$
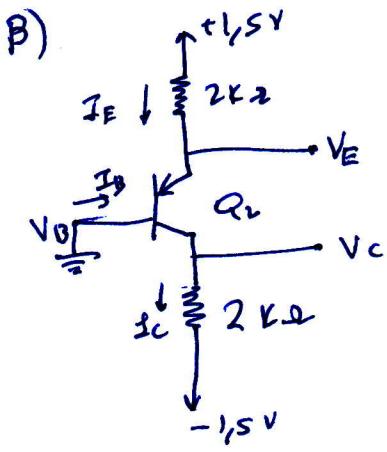
$$I_\beta = \frac{I_C}{\beta} = \frac{254,11 \cdot 10^{-6}}{50} = 5,088 \text{ fA}$$



$$V_B = 0 \text{ V}$$

$$|V_{BE}| = 0,8 \Rightarrow V_B - V_E = -0,8 \Rightarrow 0 - V_E = -0,8 \Rightarrow V_E = 0,8 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{1,5 - V_E}{2 \cdot 10^3} = \frac{1,5 - 0,8}{2 \cdot 10^3} = 0,35 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{V_C - (-1,5)}{2 \cdot 10^3} \Rightarrow V_C = -1,5 + I_C \cdot 2 \cdot 10^3 \quad (1)$$

$$I_C = \frac{R}{B+1} \cdot I_E = \frac{50}{50+1} \cdot 0,35 \cdot 10^{-3} = 343,13 \text{ fA}$$

$$(1) \Rightarrow V_C = -1,5 + 343,13 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^3 = -1,15 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{343,13 \cdot 10^{-6}}{50} = 6,86 \cdot 10^{-6} = 6,86 \text{ fA}$$

Aufgabe 9 (6.39)

a) Bei Temperatur V_{EB} ferner $2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ pro 10°C erhält man 1°C .

$$V_{EB}(50^\circ\text{C}) = V_{EB}(20^\circ\text{C}) - (2 \cdot 10^{-3})(50 - 20) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{EB}(50^\circ\text{C}) = (692 \cdot 10^{-3}) - (2 \cdot 10^{-3}) \cdot (30) = (692 \cdot 10^{-3}) - (60 \cdot 10^{-3}) = 0,632 \text{ V}$$

B). $i_E = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_T}\right) = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{700 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right) \quad (1)$

• $i_E(20^\circ\text{C}) = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_T}\right) \Rightarrow (0,5 \cdot 10^{-3}) = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right) \quad (2)$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{i_E}{0,5 \cdot 10^{-3}} = \frac{\frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{700 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}{\frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)} \Rightarrow i_E = (0,5 \cdot 10^{-3}) \frac{\exp\left(\frac{700 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}{\exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}$$


$$\Rightarrow i_E = (0,5 \cdot 10^{-3}) \cdot \exp\left(\frac{700}{25} - \frac{692}{25}\right) = 6,89 \cdot 10^{-4} = 0,689 \text{ mA} \text{ nach } 20^\circ\text{C}$$

• $i_E(50^\circ\text{C}) = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_T}\right) \Rightarrow 0,5 \cdot 10^{-3} = \frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right) \quad (3)$

$$\frac{(1)}{(3)} \Rightarrow \frac{i_E}{0,5 \cdot 10^{-3}} = \frac{\frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{700 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}{\frac{I_S}{a} \exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)} \Rightarrow i_E = (0,5 \cdot 10^{-3}) \frac{\exp\left(\frac{700 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}{\exp\left(\frac{692 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}}\right)}$$

$$\Rightarrow i_E = (0,5 \cdot 10^{-3}) \cdot \exp\left(\frac{700}{25} - \frac{692}{25}\right) = 7,59 \cdot 10^{-3} = 7,59 \text{ mA nach } 50^\circ\text{C}$$

Aufgabe 10 (6.42)

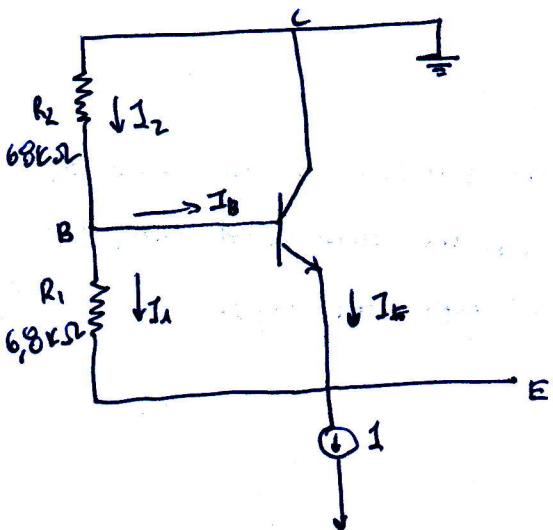

Strom 25°C $V_{BE} = 680 \text{ mV}$, $I_E = 1 \text{ mA}$

und $I = 1 \text{ mA}$

NPK over E waf B = $I_E + I_1 = 1$

$$I_F = I - I_E = 1,1 \text{ mA} - 1 \text{ mA} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{und } I_D = \frac{I_E}{B+1} = \frac{1 \text{ mA}}{100+1} \approx 0,01 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \text{NPK over B waf B} : I_2 &= I_1 + I_B \\ &= 0,1 \text{ mA} + 0,1 \text{ mA} \\ &= 0,2 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{CE}, \quad V_E &= -V_{R2} - V_{I2} = -I_2 R_2 - I_1 R_1 = -0,1 \text{ mA} \cdot (6.8 \text{ kΩ}) - 0,1 \text{ mA} (6.8 \text{ kΩ}) \\ &= -7,48 \text{ V} - 0,68 \text{ V} = -8,16 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_E = - (I_2 R_2 + I_1 R_1) = - [(I_1 + I_B) R_2 + I_1 R_1] =$$

$$= - \left[\left(\frac{V_{BE}}{R_1} + I_B \right) \cdot R_2 + \frac{V_{BE}}{R_1} \cdot R_1 \right] = - \frac{V_{BE}}{R_1} \cdot R_2 + V_{BE} + I_B R_2 =$$

$$= - \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) V_{BE} + I_B R_2$$

$$I_B \ll, \quad V_E = - \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) V_{BE} \quad \text{und f. r. } V_{BE} = -2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$$T_C(V_E) = - \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) (-2 \text{ mV/}^\circ\text{C}) = \left(\frac{6.8}{6.8} + 1 \right) (2 \text{ mV/}^\circ\text{C}) = 22 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$$E_{CE}, \quad V_E(75^\circ\text{C}) = V_E(25^\circ\text{C}) + T_C(50^\circ\text{C}) = -8,16 \text{ V} + 22 \text{ mV/}^\circ\text{C} (50^\circ\text{C}) = -8,16 + 1,1 \text{ V} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_E(75^\circ\text{C}) = -7,06 \text{ V}$$

Aufgabe 11 (6.52)

für feste β : $I_C = \alpha I_E \rightarrow I_C \approx I_E$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C}, \quad I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

• Für V_B - Spurkt 74V trifft dies nicht mehr zu, da die Basis-Emitter-Spannung V_{BE} einen Wert von 0,7V aufweist und die Emitter-Spannung V_E aufgrund der Spannungsverteilung im Transistor einen höheren Wert als die Basis-Spannung aufweist.

• Für V_B - Abkopplung zu verhindern, muss die Basis-Spannung so gewählt werden, dass $V_{CE} = 0,3V$ und $V_{BE} = 0,7V$ ist.

$$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_E = V_B - V_{BE} = V_B - 0,7$$

$$V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_C = V_{CE} + V_E = 0,3 + V_B - 0,7 = V_B - 0,4$$

$$I_C \approx I_E$$

$$\frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{V_E}{R_E} \Rightarrow \frac{3 - (V_B - 0,4)}{1000} = \frac{V_B - 0,7}{1000} \Rightarrow \frac{3,4 - V_B}{1000} = \frac{V_B - 0,7}{1000} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3,4 - V_B = V_B - 0,7 \Rightarrow 2V_B = 4,1 \Rightarrow V_B = 2,05V$$

• Für V_B - Abkopplung zu verhindern, muss die Basis-Spannung so gewählt werden, dass $V_{CE} = 0,2V$, $V_{BE} = 0,7V$.

$$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_E = V_B - V_{BE} = V_B - 0,7$$

$$V_{CE} = V_C - V_E \Rightarrow V_C = V_{CE} + V_E = 0,2 + V_B - 0,7 = V_B - 0,5$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{3 - (V_B - 0,5)}{1000}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - 0,7}{1000}$$


$$I_B = I_E - I_C$$

$$I_B = \frac{V_B - 0,7}{1000} - \frac{3 - (V_B - 0,5)}{1000} = \frac{2 \cdot V_B - 4,2}{1000}$$

$$\beta_{\text{forced}} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\frac{3 - (V_B - 0,5)}{1000}}{\frac{2 \cdot V_B - 4,2}{1000}} \Rightarrow 2 = \frac{3 - (V_B - 0,5)}{2 \cdot V_B - 4,2} \Rightarrow 4V_B - 8,4 = 3,5 - V_B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_B = 2,38V$$

Aufgabe 12 (6.59)

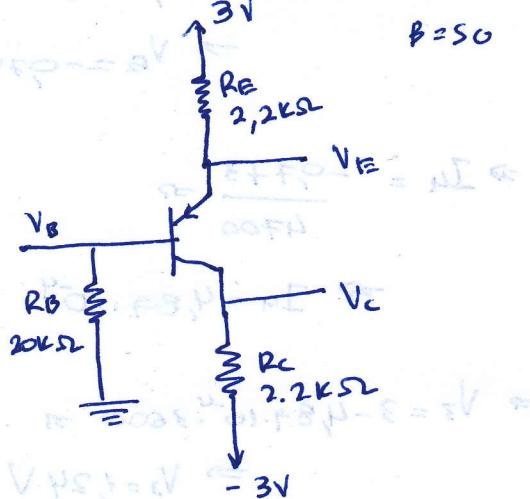

$B = 50$

$$V_{EB} = V_E - V_B \Rightarrow V_E = 3 - R_E \cdot I_E$$

$$(E) - 3 = V_B = R_B \cdot I_B$$

$$V_{EB} = 3 - R_E \cdot I_E - R_B \cdot I_B$$

$$V_{EB} = 3 - R_E \cdot I_E - R_B \cdot \frac{I_E}{B+1}$$

$$I_E = \frac{3 - V_{EB}}{R_E + R_B \cdot \frac{1}{B+1}} = \frac{3 - 0,7}{2200 + 20000 \cdot \frac{1}{50+1}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_E = 0,887 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_B = \frac{I_E}{B+1} = \frac{0,887 \cdot 10^{-3}}{50+1} = 1,7 \cdot 10^{-5} A$$

$$I_C = I_E - I_B = 0,887 \cdot 10^{-3} - 1,7 \cdot 10^{-5} = 8,7 \cdot 10^{-4} A$$

$$V_B = R_B \cdot I_B = 1,7 \cdot 10^{-5} \cdot 2000 = 0,14 V$$


$$V_E = 3 - R_E \cdot I_E = 3 - 2200 \cdot 0,887 \cdot 10^{-3} = 1,05 V$$

$$V_C = R_C \cdot I_C - 3 = 2200 \cdot 8,7 \cdot 10^{-4} - 3 = -1,09 V$$

To prevent damage due to saturation: $V_C < V_B + 0,4 \Rightarrow V_C < 0,34 + 0,4 = 0,74$

Ans.: $R_C = \frac{0,74 - (-3)}{8,7 \cdot 10^{-4}} = 4300 \Omega$

Aufgabe 13 (6.61)

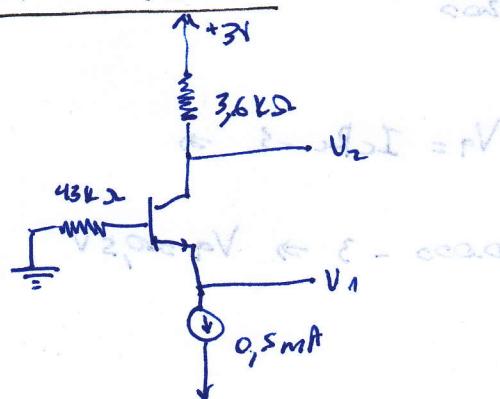

$$V_{BE} = 0,7 V$$

$$V_B - V_E = 0,7 \Rightarrow 0 - V_E = 0,7 \Rightarrow V_E = V_1 = -0,7 V$$

$$I_C = \frac{3 - V_2}{3600}$$

$$V_2 = 3 - I_C \cdot R_C = 3 - 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 3600 \Rightarrow$$

$$\rightarrow V_2 = 1,2 V$$

B)

$$V_{BE} = 0.7V \Rightarrow V_B - V_E = 0.7 \Rightarrow 0 - V_E = 0.7 \Rightarrow V_E = -0.7V \Rightarrow V_E = -0.7V$$

$$I_4 = \frac{V_E - (-3)}{4700} \Rightarrow I_4 = \frac{-0.7 + 3}{4700} \Rightarrow I_4 = 4.89 \cdot 10^{-4}$$

$$I_C = \frac{3 - V_3}{3600} \Rightarrow V_3 = 3 - 4.89 \cdot 10^{-4} \cdot 3600 \Rightarrow V_3 = 1.24V$$

C)

$$V_6 \approx 0V$$

$$V_{BE} = 0.7V \Rightarrow V_B - V_E = 0.7 \Rightarrow 0 - V_E = 0.7 \Rightarrow V_E = V_S = -0.7V$$

$$I_E = \frac{V_S - (-3)}{4700} = \frac{-0.7 + 3}{4700} = 4.89 \cdot 10^{-4}$$

$$I_C = \frac{3 - V_7}{3600} \text{ and } V_7 = 3 - I_C R_C$$

$$V_7 = 3 - 4.89 \cdot 10^{-4} \cdot 3600 \Rightarrow V_7 = 1.2V$$


D)

$$V_{EB} = 0.7V \Rightarrow V_E - V_B = 0.7V \Rightarrow V_E = 0.7 + V_B \Rightarrow V_E = 0.7 + 9.75 \Rightarrow V_E = V_8 = 1.45V$$

$$I_E = \frac{3 - V_8}{6200} = \frac{3 - 1.45}{6200} = 2.5 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_C = \frac{V_9 - (-3)}{R_C} \Rightarrow V_9 = I_C R_C - 3 \Rightarrow V_9 = 2.5 \cdot 10^{-4} \cdot 10.000 - 3 \Rightarrow V_9 = 0.5V$$

10

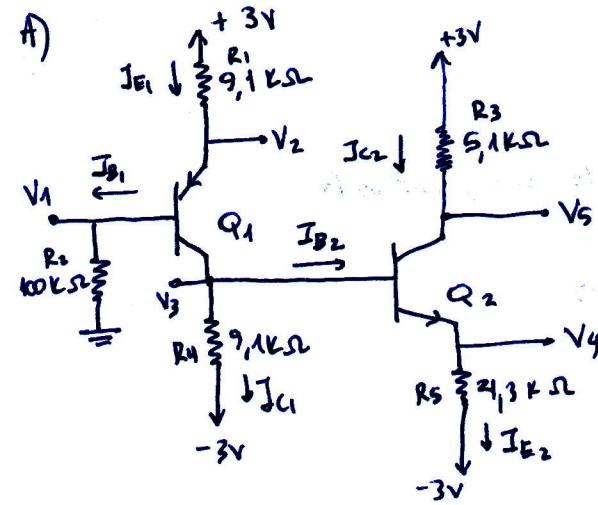a) für $\beta = \infty$:

$$\text{Eingang } \beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = 0$$

$$V_1 = I_{B1} \cdot R_2 = 0 \text{ V}$$

$$\text{NTK für } Q_1: -V_2 + V_{BE}(Q_1) + V_1 = 0 \Rightarrow -V_2 + 0,7 \text{ V} + 0 \text{ V} = 0 \Rightarrow V_2 = 0,7 \text{ V}$$

$$\text{NTK für } Q_1: -V_2 + I_{C1} \cdot R_4 - 3 \text{ V} = 0 \quad (1) \quad (\beta = \infty, I_{C1} = I_{E1})$$

* für Emitterdiode $Q_1: -3 \text{ V} + I_{E1} \cdot R_1 + V_2 = 0 \Rightarrow I_{E1} = \frac{3 \text{ V} - V_2}{R_1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow I_{E1} = \frac{3 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{9,1 \cdot 10^3 \Omega} = 0,2522 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,253 \text{ mA}$$

$$(1) \Rightarrow -V_3 + (0,253 \cdot 10^{-3} \text{ A}) \cdot (9,1 \cdot 10^3 \Omega) - 3 \text{ V} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -V_3 + 2,3023 \text{ V} - 3 \text{ V} = 0 \Rightarrow -V_3 = 0,6977 \text{ V} \Rightarrow V_3 = -0,71 \text{ V}$$

$$\sum \text{ für } Q_2: -V_3 + V_{BE}(Q_2) + V_4 = 0 \Rightarrow -(-0,7 \text{ V}) + 0,7 \text{ V} + V_4 = 0 \Rightarrow V_4 = -1,4 \text{ V}$$

$$\text{NTK für } Q_2: -3 \text{ V} + R_3 I_{C2} + V_5 = 0 \quad , \quad I_{C2} = I_{E2}$$

$$\Rightarrow -V_4 + R_3 \cdot I_{E2} - 3 \text{ V} = 0 \Rightarrow -(-1,4 \text{ V}) + 4,3 \cdot 10^3 \cdot I_{E2} = 3 \text{ V} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4,3 \cdot 10^3 I_{E2} = 3 \text{ V} - 1,4 \text{ V} \Rightarrow I_{E2} = \frac{1,6 \text{ V}}{4,3 \cdot 10^3 \text{ A}} = 0,372 \text{ mA}$$

Aber $I_{E2} = -3 \text{ V} + R_3 \cdot I_{C2} + V_5 = 0 \Rightarrow -3 \text{ V} + R_3 \cdot I_{E2} + V_5 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow -3 \text{ V} + 5,1 \cdot 10^3 (0,372 \cdot 10^{-3}) = -V_5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -1,10 \text{ V} = -V_5 \Rightarrow V_5 = 1,1 \text{ V}$$

B) Γ_1 , $\beta=100$:

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 I_B$$

$$I_{E1} = 101 I_B = 101 \cdot (2,257 \cdot 10^{-6}) A = 2,2796 \cdot 10^{-4} A = 0,228 mA$$

NTK Q₁: $-3V + I_{E1} \cdot R_1 + V_{BE}(Q_1) + I_B \cdot R_2 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow -3V + 101 \cdot I_{B1} \cdot R_1 + 0,7V + I_B \cdot R_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2,3V + I_{B1} (101 R_1 + R_2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (101 R_1 + R_2) \cdot I_{B1} = 2,3V \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{B1} = \frac{2,3V}{1099,1 \cdot 10^3 \Omega} = 0,002257 \cdot 10^{-3} A = 2,257 \cdot 10^{-6} A$$

$$V_1 = I_{B1} \cdot R_2 = (2,257 \cdot 10^{-6}) (100 \cdot 10^3) = 0,2257 V$$

NTK Q₁: $-3V + I_{E1} \cdot R_1 + V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = 3V - I_{E1} \cdot R_1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow V_2 = 3V - (0,228 \cdot 10^{-3}) \cdot (9,1 \cdot 10^3) = 0,9252 V \Rightarrow V_2 = 0,925 V$$

NTK Q₁: $-V_3 + I_{C1} \cdot R_4 - 3V = 0 \Rightarrow I_{C1} \cdot R_4 - 3V = V_3 \Rightarrow \beta I_{B1} \cdot R_4 - 3V = V_3 \Rightarrow$

$$\Rightarrow (9,1 \cdot 10^3) (100) \cdot (2,257 \cdot 10^{-6}) - 3V = V_3 \Rightarrow V_3 = -0,946 V$$

NTK Q₂: $-V_3 + V_{BE}(Q_2) + V_4 = 0 \Rightarrow V_4 = V_3 - V_{BE}(Q_2) \Rightarrow$

$$\Rightarrow V_4 = -0,946 V - 0,7V = -1,646 V$$

$$-V_4 + R_S \cdot I_{E2} - 3V = 0 \Rightarrow -(-1,646 V) - 3V + R_S I_{E2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{E2} = \frac{1,354 V}{4,3 \cdot 10^3 \Omega} = 0,315 \cdot 10^{-3} A = 0,315 mA$$

NTK Q₂: $-3V + I_{C2} \cdot R_3 + V_S = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow V_S = 3V - I_{C2} R_3 \Rightarrow V_S = 3V - I_{E2} \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right) R_3 \Rightarrow$$


$$\Rightarrow V_S = 3V - 0,315 \cdot 10^{-3} \left(\frac{100}{101} \right) \cdot 51 \cdot 10^3 \Rightarrow V_S = 1,409 V$$

Άσκηση 14


A. ✓

Β. Για την ορθή παρουσίαση (και σύνδεση) του pnp transistor έγινε καθρεφτισμός και περιστροφή του, ώστε να τοποθετηθεί σωστά στο κύκλωμα. Έγινε χρήση των μοντέλων 2N2222 και 2N2907.


Για $\beta = \infty$

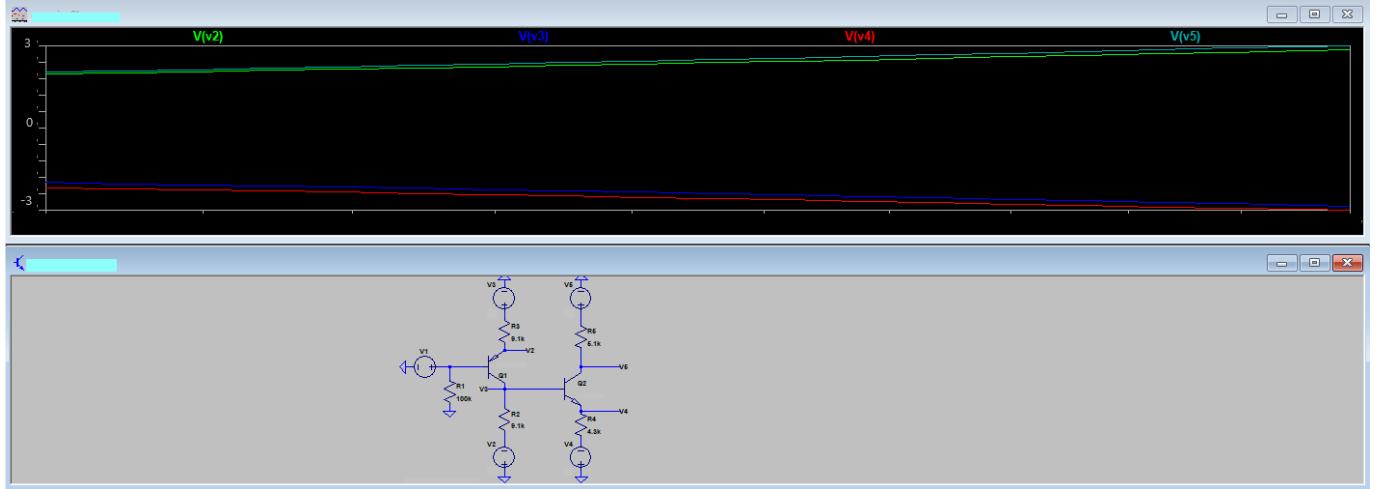

Για $\beta = 100$

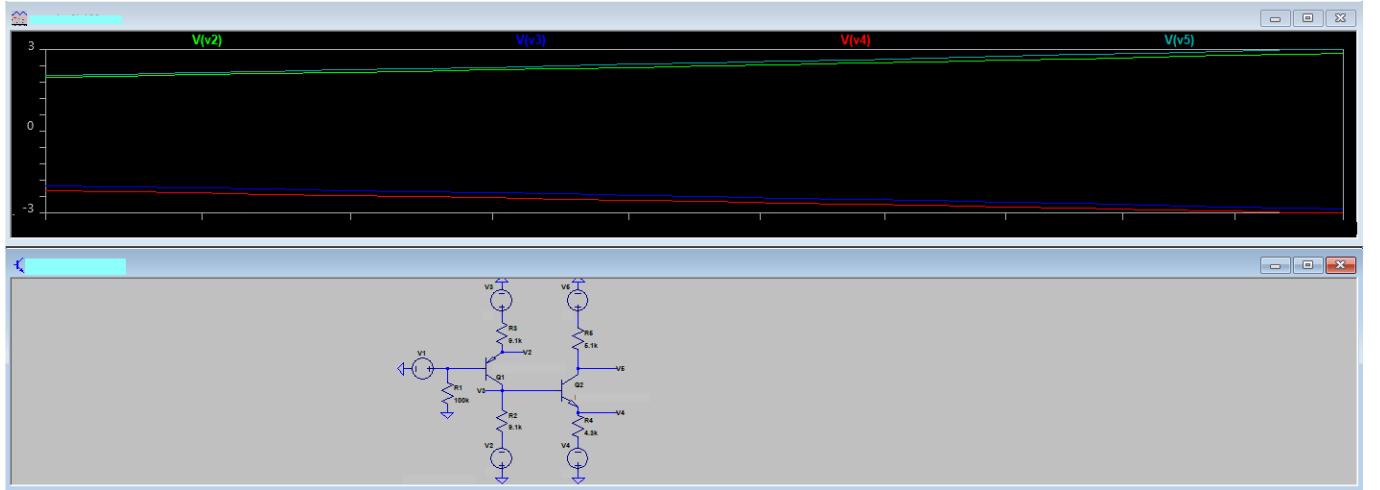

Aufgabe 15 (6.67)

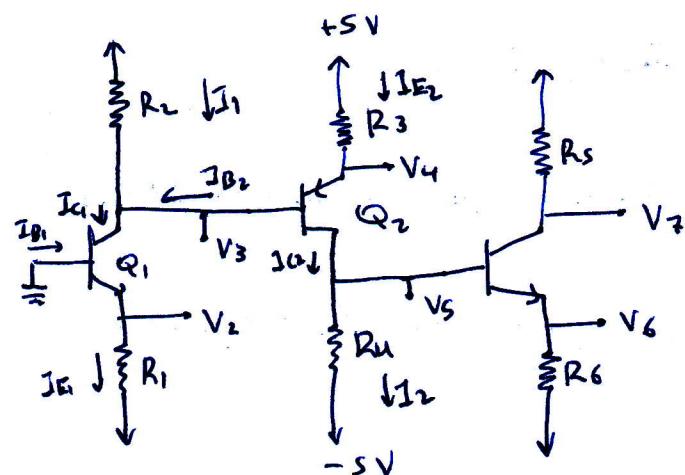

$$\beta = \infty, \beta = 100$$

zu den nachst. Q₁, Q₂, Q₃ fñren q_{SMIA}, q_{SMAD}, und

$$V_2 = 0, V_5 = -2V, V_7 = 1V$$

Für $\beta = \infty$:

$$I_{B1} = 0, I_{B2} = 0, I_{B3} = 0$$

$$V_2 = V_{B1} - V_{BE1} = 0 - 0,7V = -0,7V$$

$$I_1 = \frac{V_2 - (-5V)}{R_1} \rightarrow R_1 = \frac{V_2 + 5V}{I_1} = \frac{-0,7 + 5V}{0,5mA} = 8,6k\Omega \rightarrow R_1 = 8,2k\Omega$$

$$V_4 = V_{B2} + V_{BE2} = 0 + 0,7V = 0,7V$$

$$R_3 = \frac{5 - V_4}{I_{E2}} = \frac{5 - 0,7V}{0,5} = 8,6k\Omega \rightarrow R_3 = 8,2k\Omega$$

$$R_4 = \frac{V_5 - (-5V)}{I_{E2}} = \frac{-2V + 5V}{0,5mA} = 6k\Omega \rightarrow R_4 = 6k\Omega$$

$$V_6 = V_5 - V_{BE3} = -2V - 0,7V = -2,7V$$

$$R_6 = \frac{V_6 - (-5V)}{I_{E3}} = \frac{-2,7 + 5V}{0,5mA} = \frac{2,3V}{1mA} = 2,3k\Omega \rightarrow R_6 = 2,4k\Omega$$

$$R_S = \frac{5V - V_7}{I_{C3}} = \frac{5V - 1V}{1mA} = 4k\Omega \rightarrow R_S = 3,9k\Omega$$

Für $\beta = 100$:

$$V_2 = V_{B1} - 0,7V = 0 - 0,7V = -0,7V$$

$$I_{E1} = \frac{-0,7V + 5V}{8,2k\Omega} = 0,524mA$$

$$I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E1} = \frac{100}{101} (0,524mA) = 0,52mA$$

$$I_1 = I_{C1} - I_{B2} = I_{C1} - \frac{I_{E2}}{\beta+1} = 0,52 - 0,01 I_{E2} \quad (1)$$

$$NTK: -5V + I_1(10k\Omega) - V_{BE2} - I_{E2}(8,2k\Omega) + 5V = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10I_1 = 8,2I_{E2} + 0,7 \Rightarrow I_1 = 0,82I_{E2} + 0,07 \quad (2)$$

$$(1) \xrightarrow{(2)} 0,82I_{E2} + 0,07 = 0,52 - 0,01I_{E2} \Rightarrow 0,83I_{E2} = 0,45 \Rightarrow I_{E2} = 0,54mA$$

$$V_4 = 5V - V_R(8,2k\Omega) = 5V - 8,2k\Omega(I_{E2}) = 5V - 8,2 \cdot 10^3 (0,54 \cdot 10^{-3}) = 0,572V$$

$$V_3 = V_4 - 0,7 = -0,13V$$

$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E2} = \frac{100}{101} I_{E2} = \frac{100}{101} \cdot 0,54mA = 0,53mA$$

$$I_{C2} = I_2 + I_{B3} = I_2 + \frac{I_{E3}}{\beta+1} \Rightarrow I_2 = 0,53 - 0,01 I_{E3} \quad (3)$$

$$NTK: 5V - 6,2(I_2) + 0,7V + 2,4(I_{E3}) - 5V = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2,4I_{E3} = 6,2I_2 - 0,7 \Rightarrow I_{E3} = 2,58I_2 - 0,29 \quad (4)$$

$$(3) \xrightarrow{(4)} I_2 = 0,53 - 0,01(2,58I_2 - 0,29) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_2 = 0,53 - 0,0258I_2 + 0,0029 \Rightarrow 1,0258I_2 = 0,5329 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_2 = 0,517mA \quad \text{und} \quad I_{E3} = 1,05mA$$

$$V_6 = -5 + I_{E3}(2,4k\Omega) = -5 + 1,05mA(2,4k\Omega) = -2,48V$$


$$V_S = V_6 + V_{BE3} = -2,48V + 0,3 = -1,78V$$

$$I_{C3} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E3} = \frac{100}{101} (1,05mA) = 1,04mA$$

$$V_7 = 5 - I_{C3} \cdot (3,9k\Omega) = 5 - 1,04mA(3,9k\Omega) = 0,99V$$


Άσκηση 16

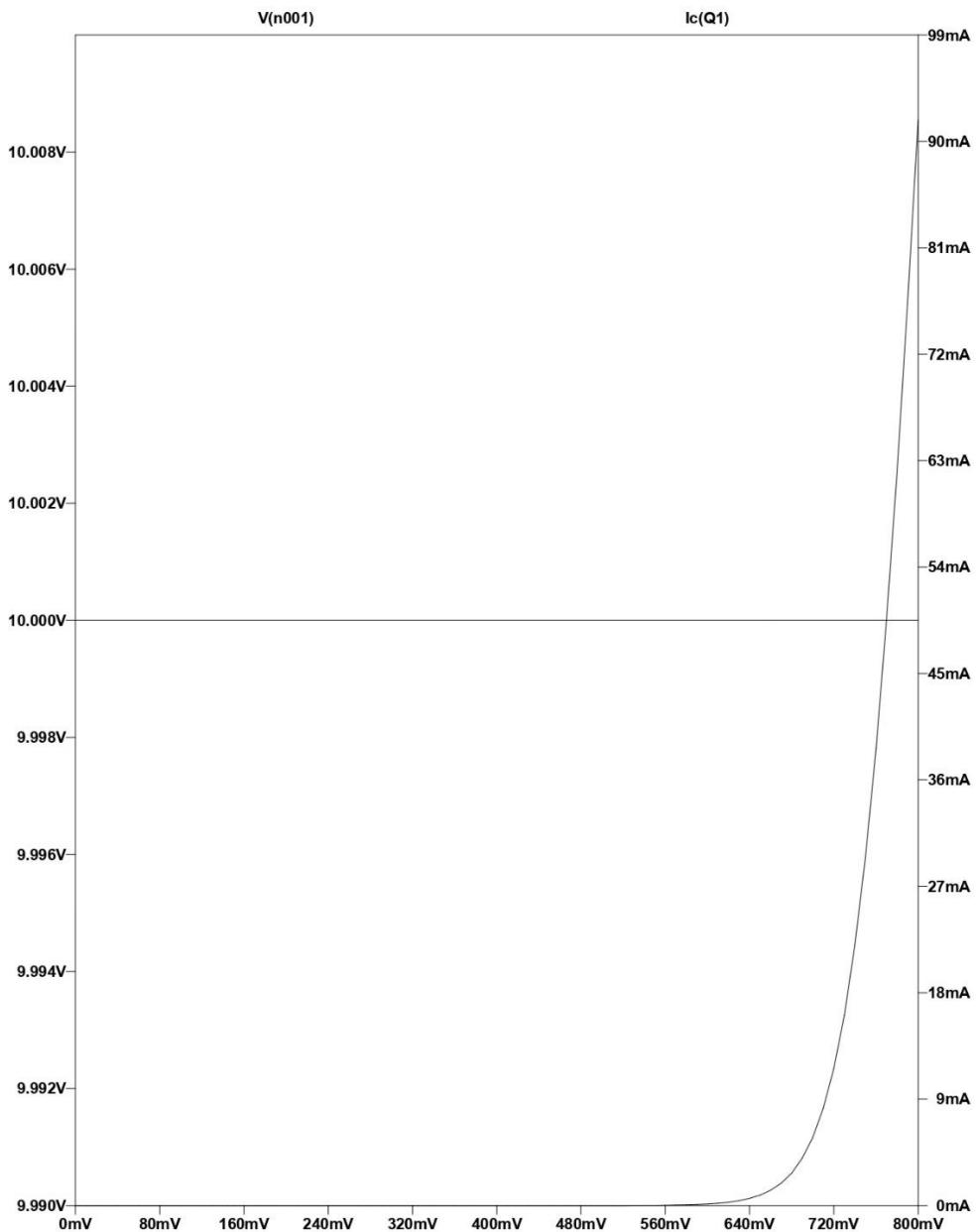- A. Μόνο όταν περάσει το V_{BE} την τιμή των 0,64-0,7 V διέρχεται ρεύμα από τον συλλέκτη. Επομένως, τότε είναι που το τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.




B. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:


i. $V_{BE} = 0,6 \text{ V}$

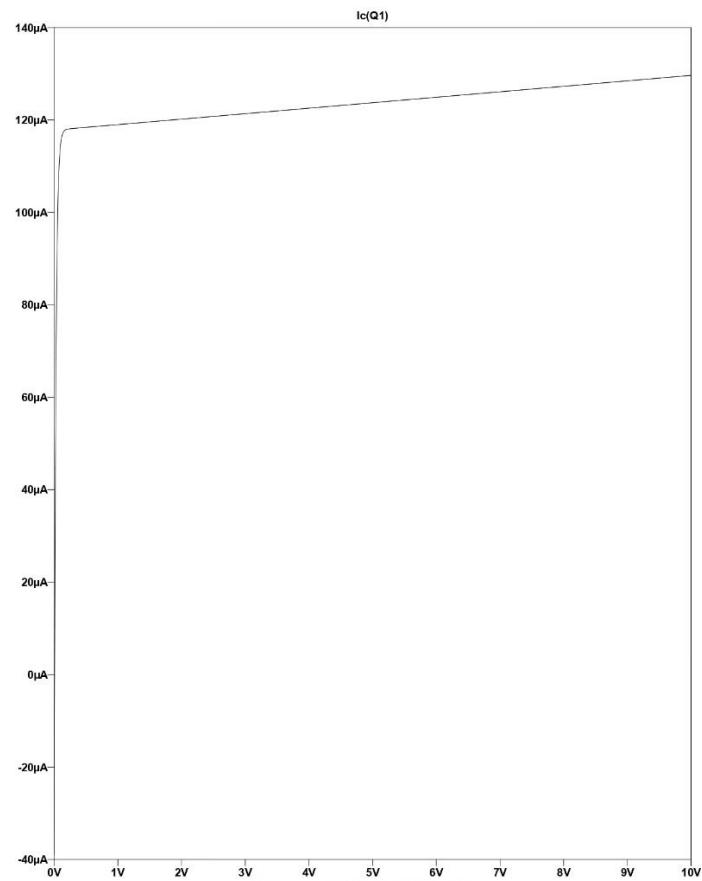

ii. $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$

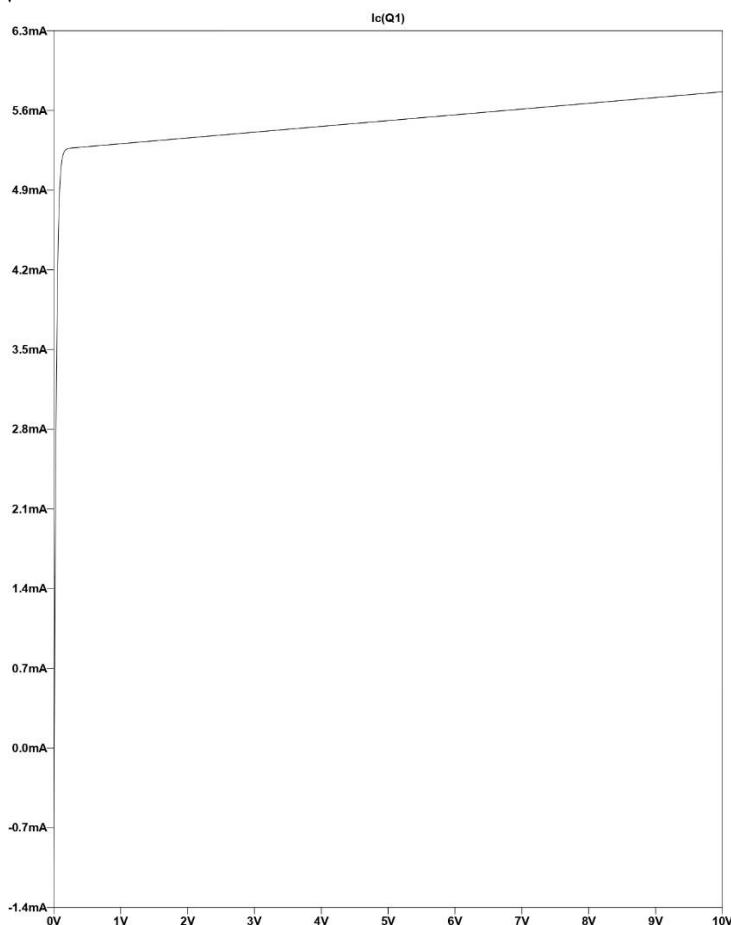


iii. $V_{BE} = 0,8 \text{ V}$

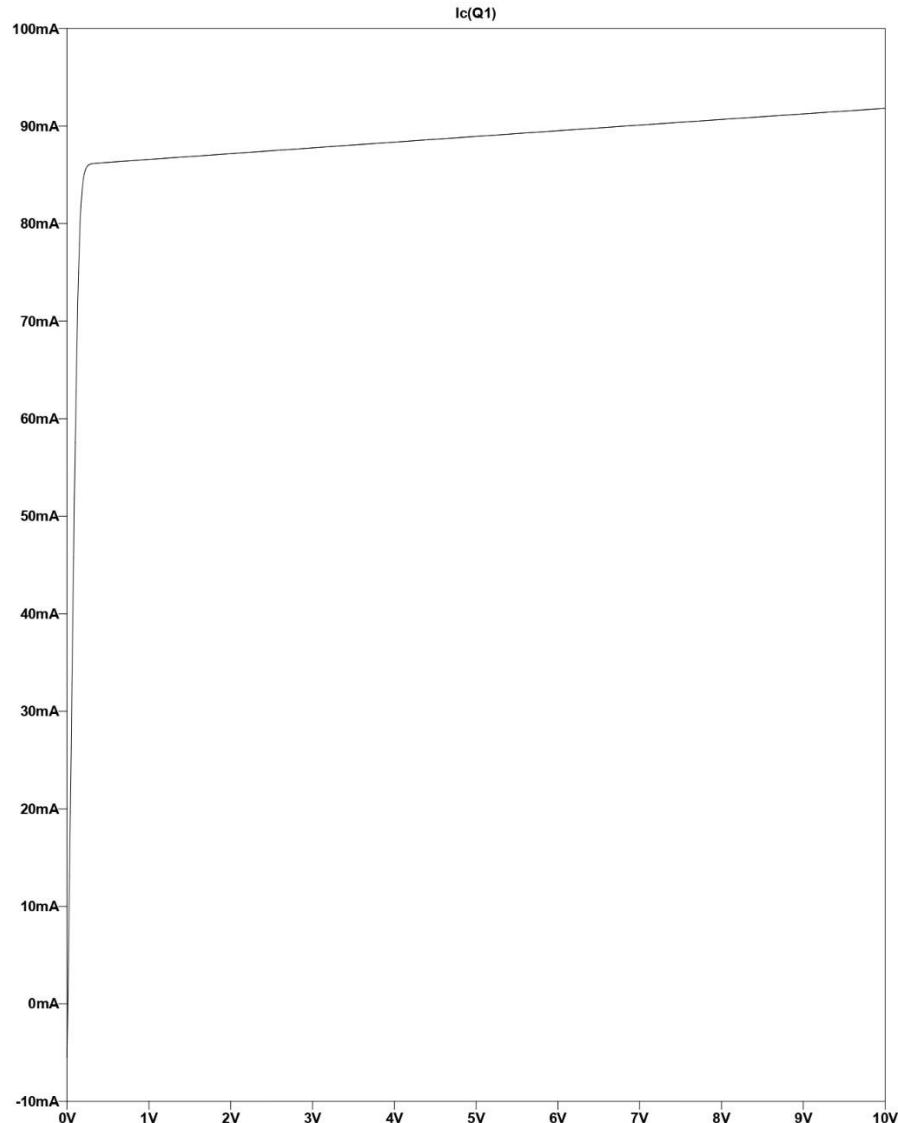

Όσο αυξάνεται η τιμή της V_{BE} , η μέγιστη τιμή του ρεύματος του συλλέκτη αυξάνεται. Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί από την θεωρία το $\exp(V_{BE}/V_t)$ είναι ανάλογο του I_c .


Άσκηση 17

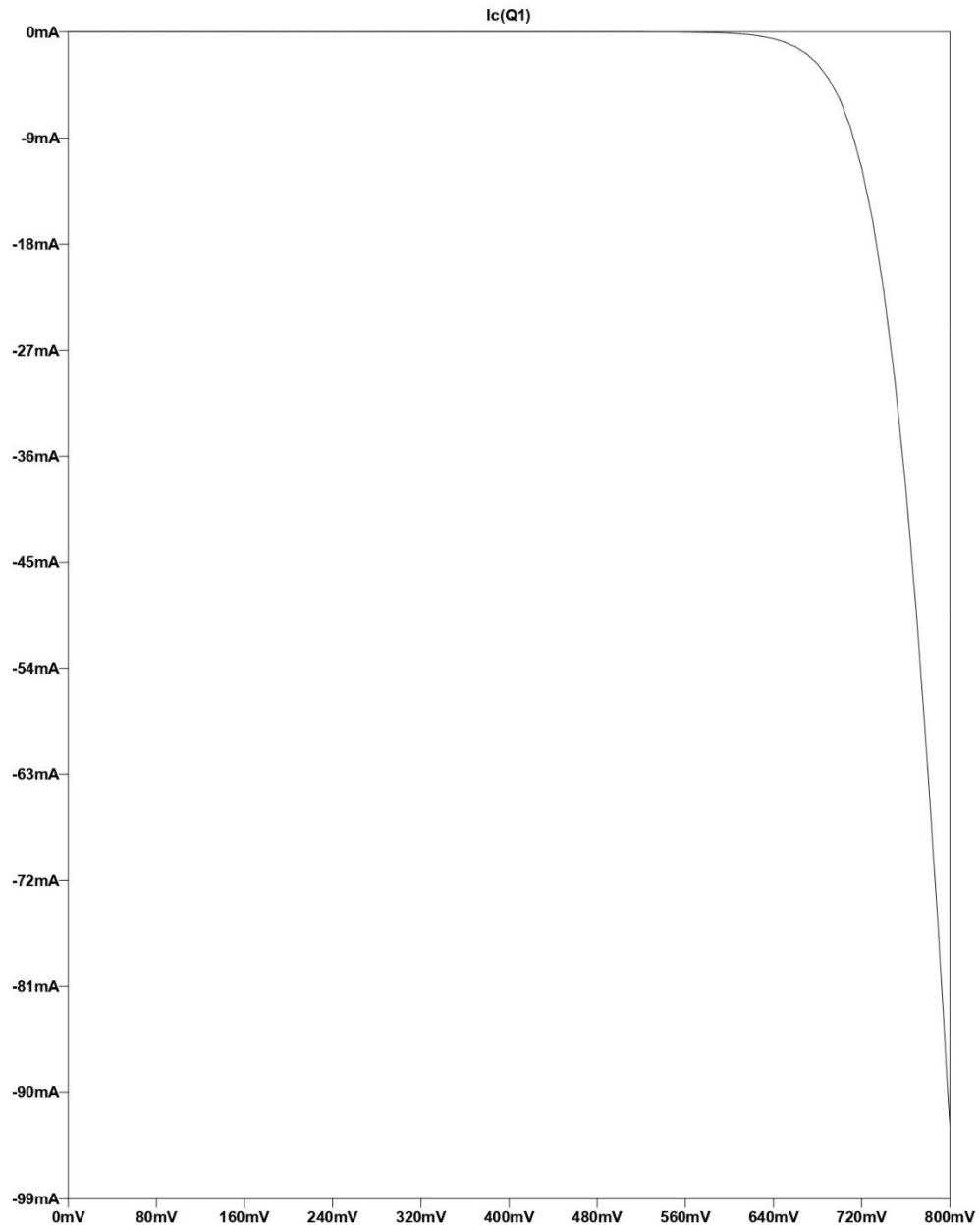- A. Ρεύμα αρχίζει να διέρχεται από το συλλέκτη προς το υπόλοιπο κύκλωμα μόνο όταν η V_{EB} φτάσει στα 0.64 - 0.7 V. Τότε, όπως είναι προφανές, το τρανζίστορ αρχίζει να λειτουργεί στην ενεργό περιοχή.




B. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:


i. $V_{EB} = 0,6 \text{ V}$

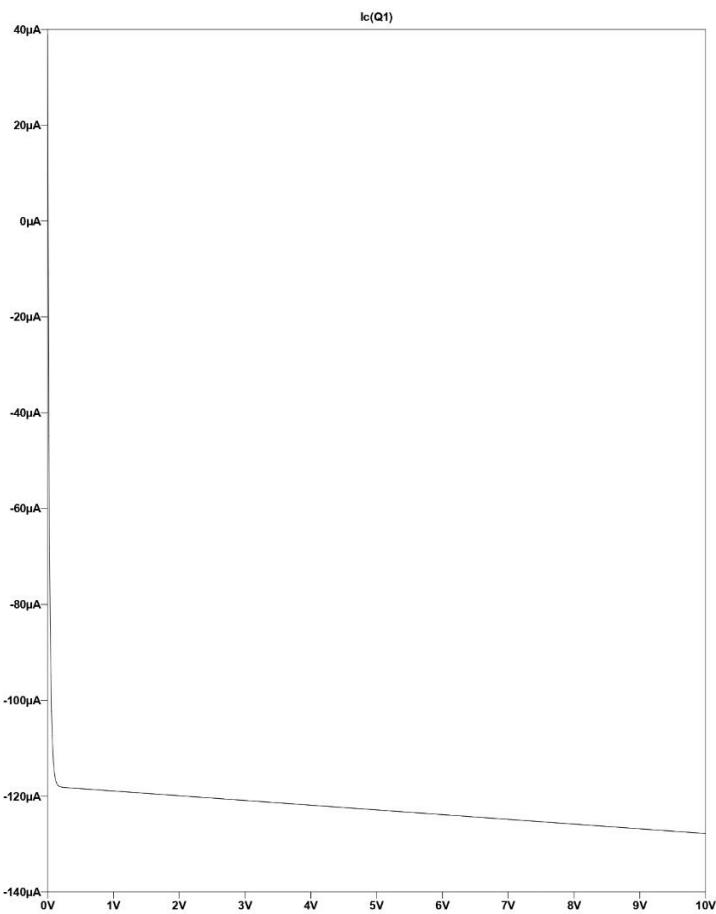

ii. $V_{EB} = 0,7 \text{ V}$

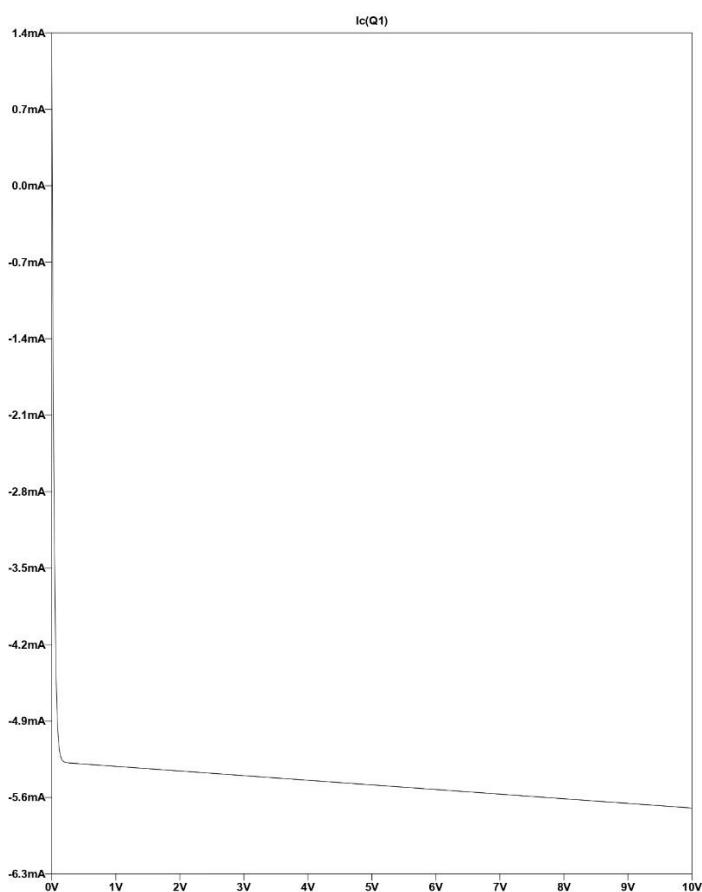

iii. $V_{EB} = 0,8 \text{ V}$

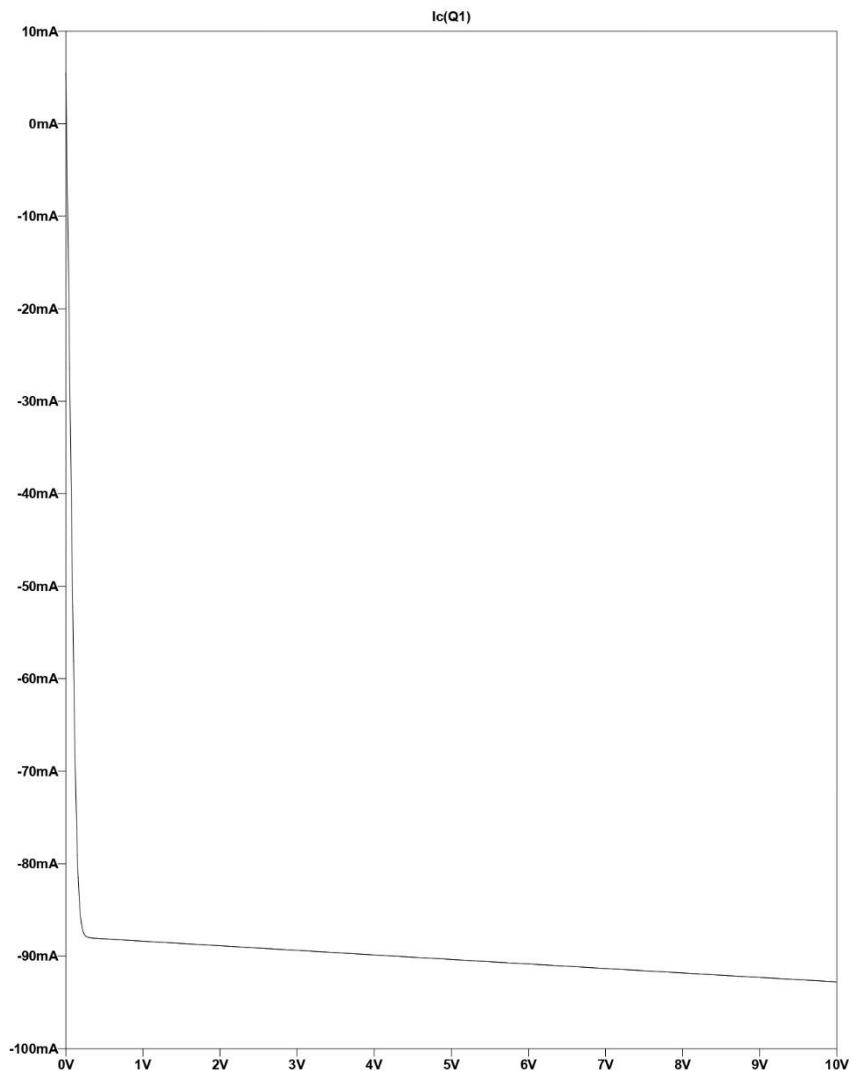

Όσο αυξάνεται το V_{EB} η τιμές του I_c μεγαλώνουν προς τα αρνητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί από την θεωρία το $\exp(V_{EB}/V_t)$ είναι ανάλογο του I_c . Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι το ρεύμα εξέρχεται από τον συλλέκτη στο υπόλοιπο κύκλωμα.

ayon 18

$$\left. \begin{array}{l} i_1 = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B1}-V_E}{V_T}\right) = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B1}-V_E}{V_T}\right) \\ i_2 = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B2}-V_E}{V_T}\right) = I_s \cdot \exp\left(\frac{V_{B2}-V_E}{V_T}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \exp\left(\frac{V_{B1}-V_E-(V_{B2}-V_E)}{V_T}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \exp\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right) \quad (1), \quad \frac{i_2}{i_1} = \exp\left(\frac{V_{B2}-V_{B1}}{V_T}\right) \quad (2)$$

$$V_{B1}-V_{B2}=V_{id}, \quad V_{C1}-V_{C2}=V_{od}$$

$$(1) \Rightarrow i_{C1} = i_{C2} \cdot \exp\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right) \quad (3)$$

$$(1) \Rightarrow i_{C2} = i_{C1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right) \quad (4)$$

$$PK \quad E: \quad i_{C1} + i_{C2} = I \stackrel{eq=1}{\Rightarrow} i_{C1} + i_{C2} = I \stackrel{(4)}{\Rightarrow} i_{C1} + i_{C1} \cdot \exp\left(-\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right) = I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_{C1} = \frac{I}{1 + \exp\left(-\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (5)$$

$$\text{Hence, } i_{C1} + i_{C2} = I \stackrel{(3)}{\Rightarrow} i_{C2} = \frac{I}{1 + \exp\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (6)$$


$$\stackrel{(6)}{\Rightarrow} i_{C1} = \frac{I \exp\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)}{1 + \exp\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (7)$$

$$\stackrel{(5)}{\Rightarrow} i_{C2} = \frac{I \exp\left(-\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)}{1 + \exp\left(-\frac{V_{B1}-V_{B2}}{V_T}\right)} \quad (8)$$

$$\text{Then, } i_{C1} - i_{C2} \stackrel{(7) & (8)}{=} I \cdot \tanh\left(\frac{V_{B1}-V_{B2}}{2V_T}\right)$$

Άσκηση 18

B. Η γραφική παράσταση είναι:

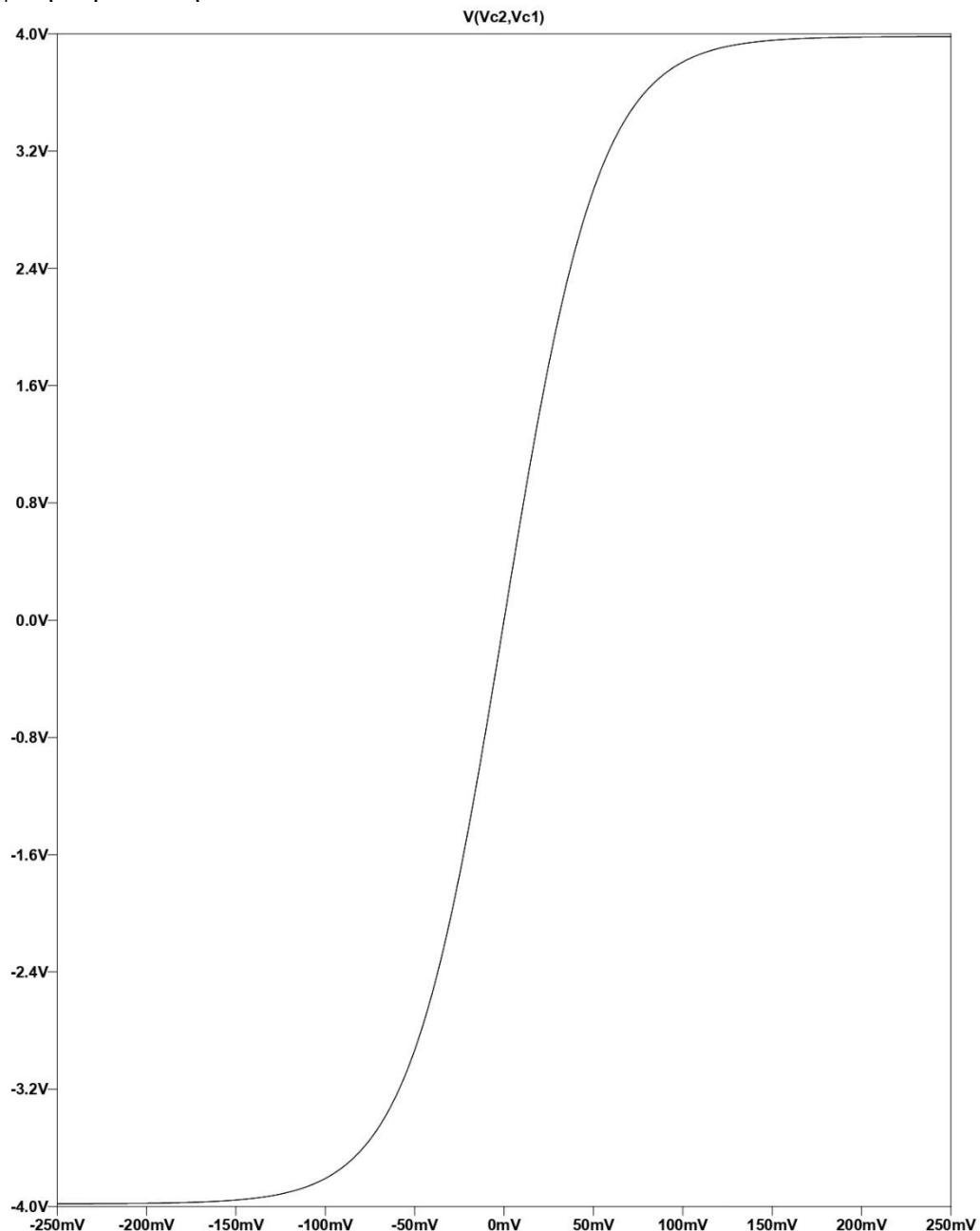

Açılım 19

$$I_{C_1} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(-\frac{V_2}{V_T}\right)}, \quad I_{C_2} = \frac{I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{V_2}{V_T}\right)} \quad (\text{Japon } Q_1 - Q_2)$$

$$I_{C_3} = \frac{I_{C_1}}{1 + \exp\left(-\frac{V_1}{V_T}\right)}, \quad I_{C_4} = \frac{I_{C_1}}{1 + \exp\left(\frac{V_1}{V_T}\right)} \quad (\text{Japon } Q_3 - Q_4)$$

$$I_{CS} = \frac{I_{C_2}}{1 + \exp\left(\frac{V_1}{V_T}\right)}, \quad I_{C_6} = \frac{I_{C_2}}{1 + \exp\left(-\frac{V_1}{V_T}\right)} \quad (\text{Japon } Q_5 - Q_6)$$

$$\Delta I = I_{C_3} + I_{CS} - (I_{C_4} + I_{C_6})$$

$$\Delta I = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{V_1}{2V_T}\right) \tanh\left(\frac{V_2}{2V_T}\right)$$

(Bartus Gilbert).